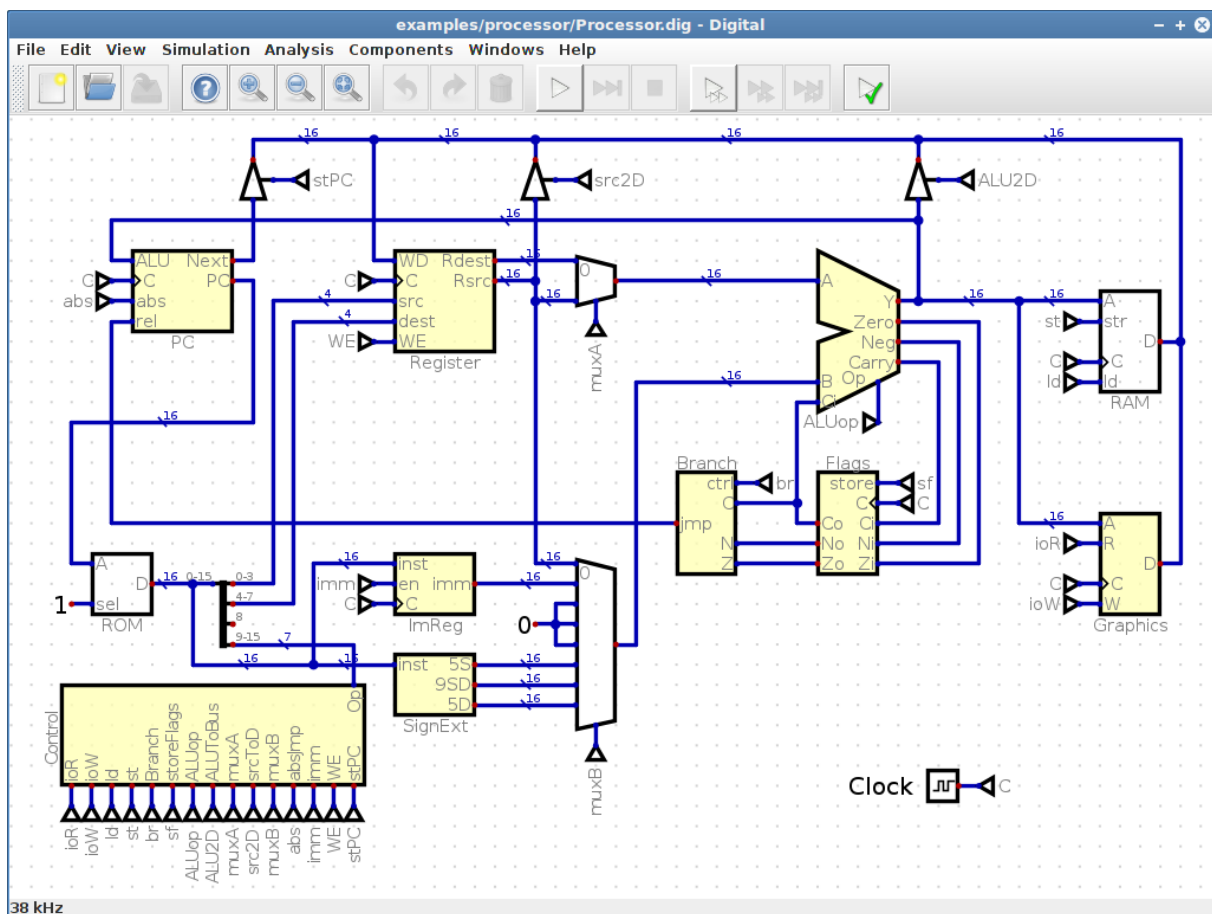


Digital



Revisión: v0.23-162-ga624fb4
 Fecha: 2019-11-27 18:43

Índice

A General

1. Digital	5
1.1. Introducción	5
1.2. Primeros pasos	5
1.3. Cables	13
1.4. Diseño jerárquico	13
2. Simulación	17
2.1. Retardo de propagación	17
3. Análisis y síntesis de circuitos	17
4. Hardware	18
4.1. GAL16v8 y GAL22v10	18
4.2. ATF150xAS	18
4.3. Exportación a VHDL o Verilog	18
5. Formas personalizadas	19
6. Preguntas habituales(FAQ)	19
7. Atajos de teclado	22

B Ajustes

C Componentes

1. Lógica	
1.1. AND	26
1.2. NAND	26
1.3. OR	27
1.4. NOR	28
1.5. XOR	28
1.6. XNOR	29
1.7. NOT	30
1.8. Tabla de Consulta (LUT)	30
2. Entrada-Salida	
2.1. Salida	31
2.2. LED	32
2.3. Entrada	32
2.4. Señal de reloj	33
2.5. Pulsador	33
2.6. Interruptor DIP	34
2.7. Texto	34
2.8. Sonda	35
3. Entrada-Salida - Más	
3.1. LED RGB	35
3.2. LED con dos conexiones	36
3.3. Button with LED	36
3.4. Display de 7 segmentos	37
3.5. Display de 7 segmentos hexadecimal	38
3.6. Display de 16 segmentos	38
3.7. Matriz de ledes	39
3.8. Bombilla	39
3.9. Gráfica de datos	40

3.10. Encoder rotatorio	40
3.11. Teclado	41
3.12. Terminal	41
3.13. VGA Monitor	42
3.14. MIDI	43
4. Cables	
4.1. Tierra	43
4.2. Fuente de tensión	44
4.3. Valor constante	44
4.4. Túnel	45
4.5. Divisor	45
4.6. Driver	46
4.7. Driver, selector invertido	47
4.8. Retardo	47
4.9. Resistencia pull-up	48
4.10. Resistencia pull-down	48
5. Plexores	
5.1. Multiplexor	49
5.2. Demultiplexor	49
5.3. Decodificador	50
5.4. Selector de bit	51
5.5. Codificador con prioridad	51
6. Flip-Flops	
6.1. Flip-Flop RS	52
6.2. Flip-Flop RS con reloj	53
6.3. Flip-Flop JK	54
6.4. Flip-Flop tipo D	55
6.5. Flip-Flop tipo T	55
6.6. Flip-Flop JK asíncrono	56
6.7. Flip-Flop tipo D, asíncrono	57
6.8. Monoestable	58
7. Memorias - RAM	
7.1. RAM, puertos separados	59
7.2. Bloque de RAM, puertos separados	60
7.3. RAM, puerto bidireccional	61
7.4. RAM, selecciona chip	62
7.5. Bloque de registro	63
7.6. RAM, puerto dual	64
7.7. RAM gráfica	65
8. Memorias - EEPROM	
8.1. EEPROM	66
8.2. EEPROM, puertos separados	67
9. Memorias	
9.1. Registro	68
9.2. ROM	69
9.3. Contador	69
9.4. Contador con preset	70
10. Aritmética	
10.1. Sumador	71
10.2. Restar	72

10.3. Multiplicar	73
10.4. División	73
10.5. Registro de desplazamiento	74
10.6. Comparador	75
10.7. Negación	75
10.8. Extensor de signo	76
10.9. Contador de bits	76
11. Interruptores	
11.1. Conmutador	77
11.2. Conmutador de dos caminos	77
11.3. Relé	78
11.4. Relé de dos contactos	79
11.5. FET de canal P	80
11.6. FET de canal N	80
11.7. Fusible	81
11.8. Diodo polarizado	81
11.9. Diodo a masa	82
11.10. FET de canal P de compuerta flotante	83
11.11. FET de canal N de compuerta flotante	83
11.12. Puerta de transmisión	84
12. Varios	
12.1. Caso de prueba	85
12.2. Rectángulo	85
12.3. Voltaje	86
12.4. Divisor bidireccional	86
12.5. Reset	87
12.6. Pausa	87
12.7. Temporizador asíncrono	88
12.8. Externo	88

D Biblioteca

A General

1. Digital


1.1. Introducción

Digital es un simulador sencillo usado para simular circuitos digitales. Las puertas lógicas se conectan entre sí con cables, y se puede simular el comportamiento global del circuito. El usuario puede interactuar con la simulación presionando botones o fijando valores a las entradas del circuito.

Se pueden construir y simular la mayoría de los circuitos empleados en electrónica digital. En la carpeta *ejemplos*, el usuario puede navegar entre ejemplos que incluyen un procesador Harvard de 16 bits de ciclo sencillo.


El simulador tiene dos modos de funcionamiento: Modo Edición y Modo Simulación. En el Modo Edición, pueden hacerse modificaciones al circuito. El usuario puede añadir o conectar componentes. En este modo, la simulación no es disponible. El Modo Simulación se activa presionando el botón *Inicio de la simulación* de la barra de herramientas. Cuando empieza la simulación, se prueba la consistencia del circuito. Si hay errores en el circuito, se mostrará un mensaje sobre el mismo, y los componentes afectados o cables se destacarán. Si el circuito no tiene errores, la simulación se habilitará. Entonces se podrá interactuar con la simulación que está en marcha. En el Modo Simulación no es posible modificar el circuito. Para eso, habrá que activar el Modo Edición de nuevo, parando la simulación.

1.2. Primeros pasos

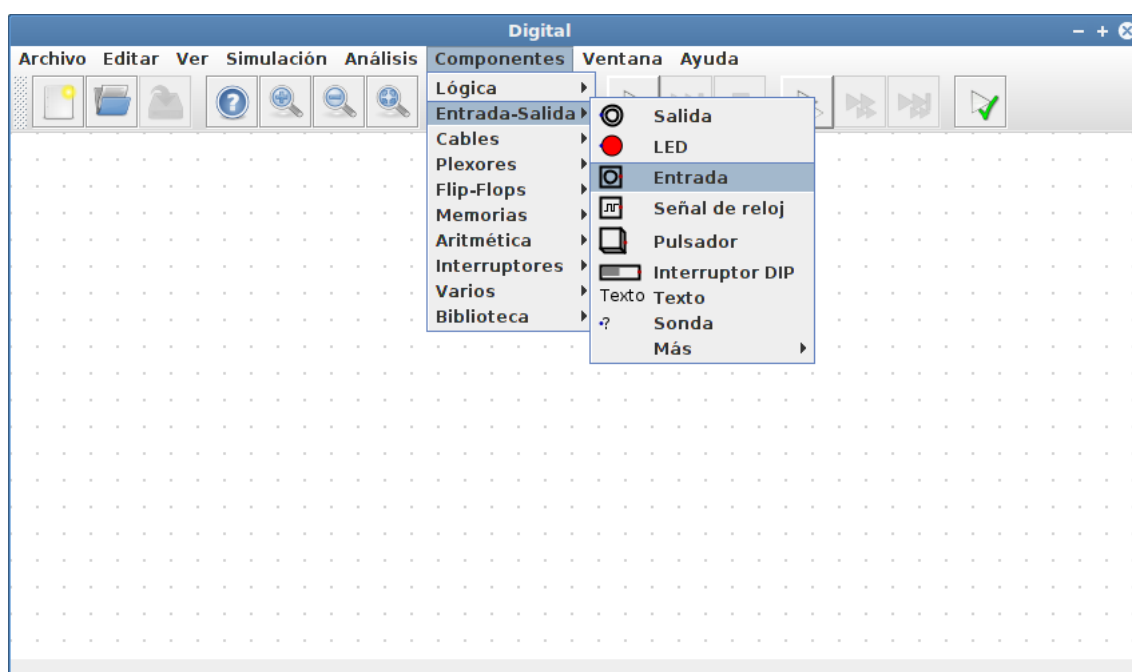


Como primer ejemplo, vamos a construir un circuito con una puerta OR-Exclusiva. De la ventana principal, el menú *Componentes* te permite seleccionar los diversos componentes. Una vez seleccionados, se colocan en el área de trabajo. Este proceso puede cancelarse presionando

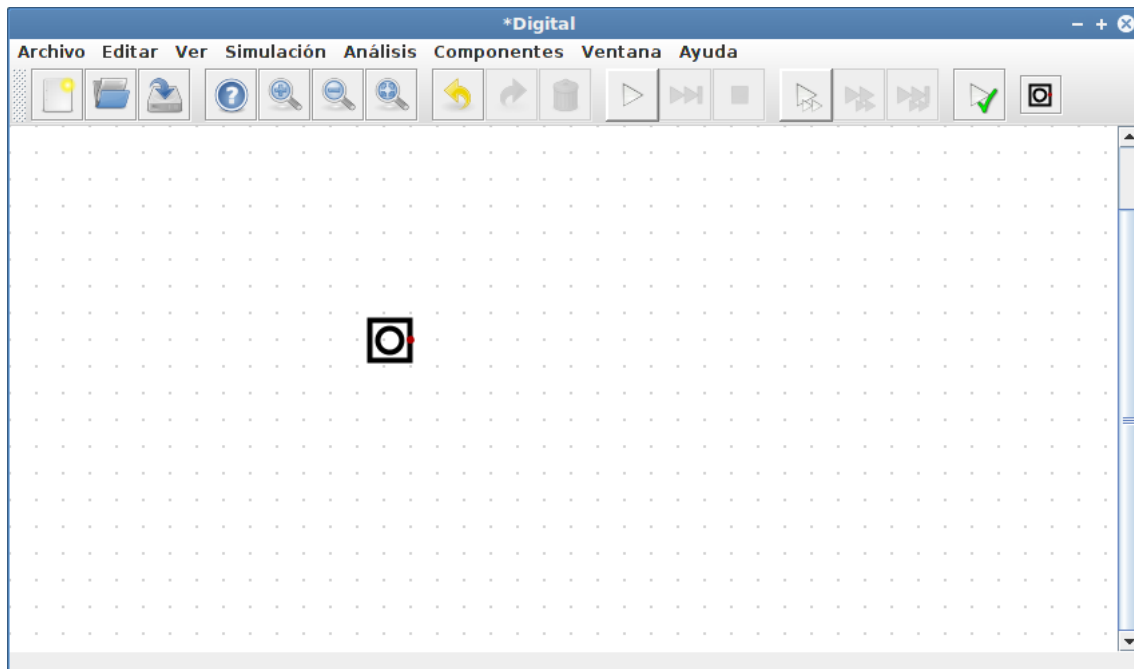
la tecla ESC en cualquier momento. Comienza por seleccionar un componente de entrada. Esto puede controlarse después interactivamente usando el ratón.



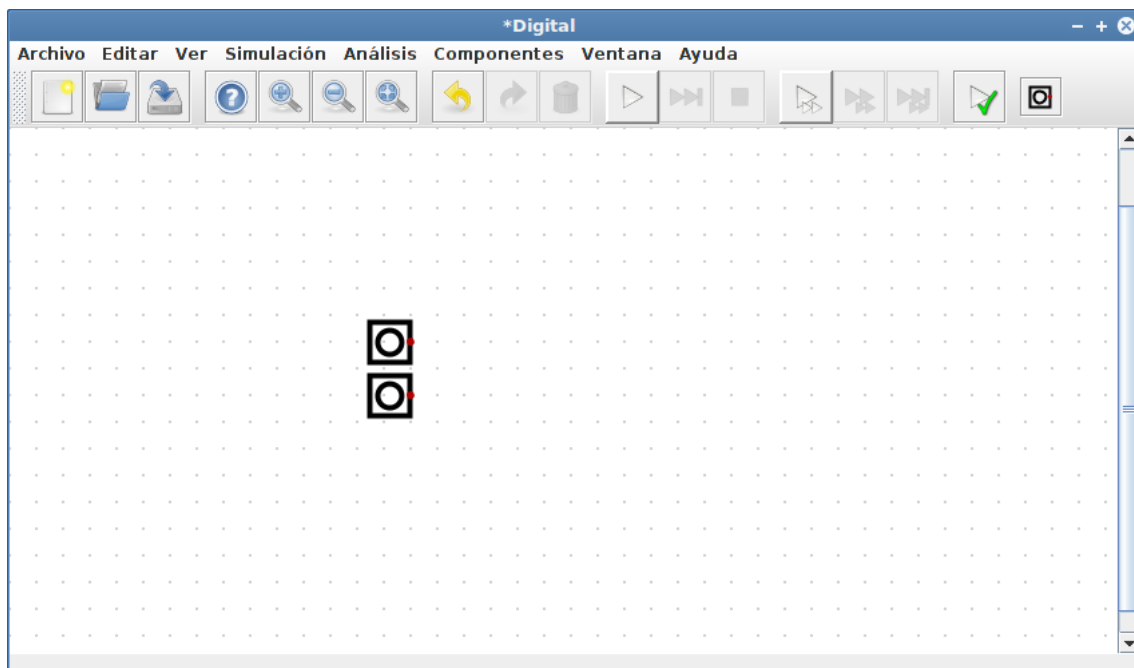
Después de la selección, la primera entrada puede ser colocada en el área de trabajo. El punto rojo del símbolo del componente de entrada es un punto de conexión entre el componente y un cable, que conectaremos luego. El color rojo indica una salida. Esto quiere decir que el puerto define un valor de señal o que contiene un cable.



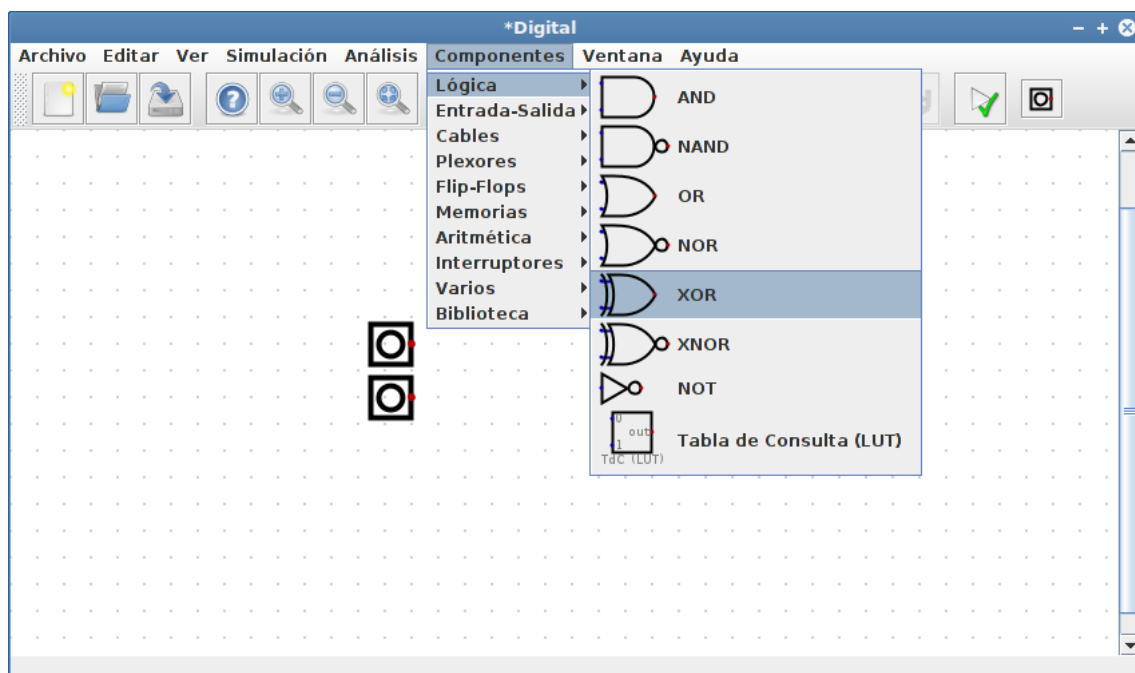
Igualmente, añadimos una segunda entrada. Es mejor colocarla directamente debajo de la primera.



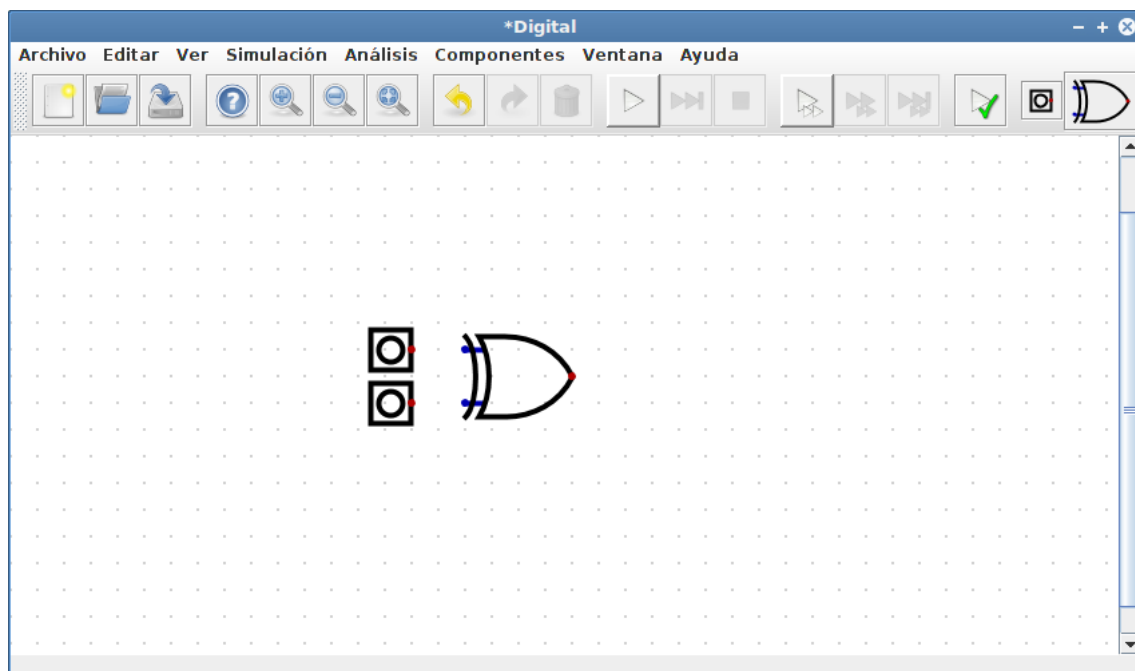
Después de añadir las entradas, selecciona la puerta OR-Exclusiva. Esta función representa la función lógica actual.



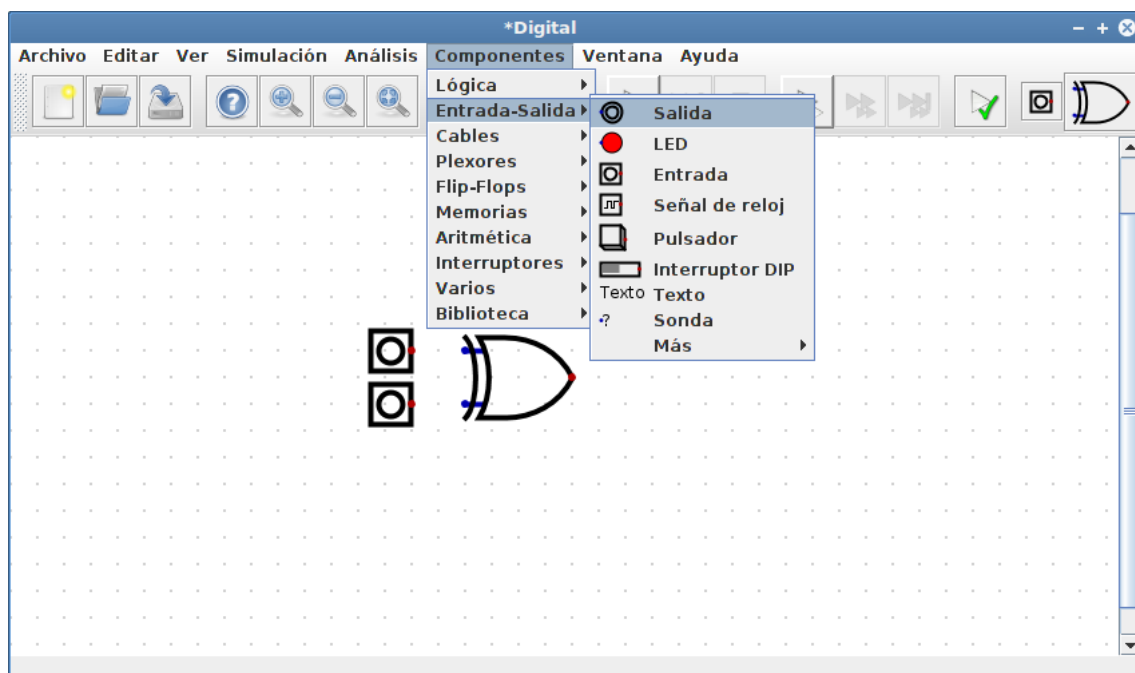
Ya se puede añadir esta puerta al circuito. Es mejor colocarla de forma que el cableado se haga lo más sencillo posible. Los puntos azules indican los terminales de entrada de la puerta.



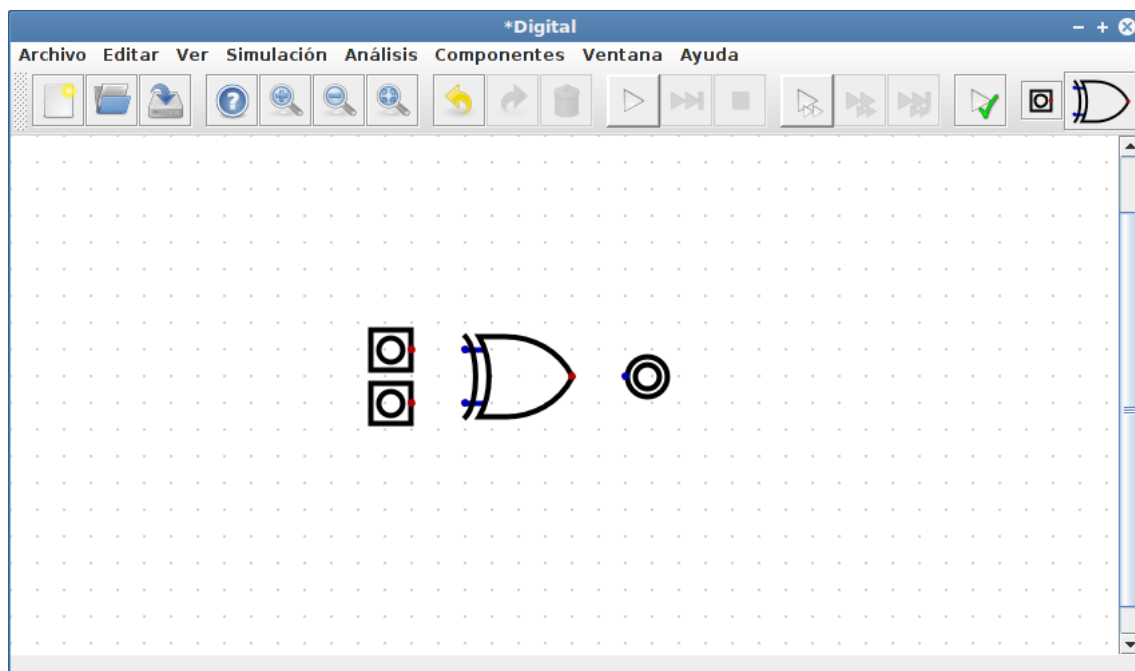
Ahora, selecciona una salida que pueda usarse para mostrar el estado de una señal o, en otro caso, pasar señales a un circuito incrustado.



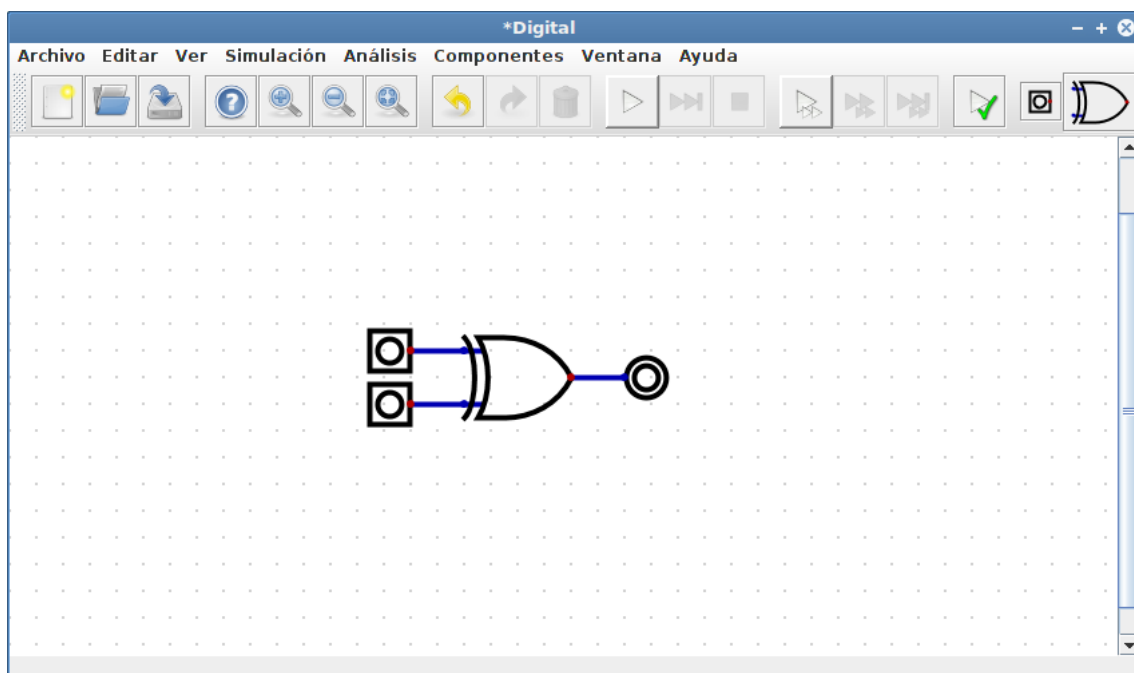
Se ha colocado de una forma en la que se puede cablear fácilmente. La salida tiene un punto azul, que indica un terminal de entrada. Aquí puedes alimentar el valor que se exportará.




Después de que todos los componentes se haya seleccionado y colocado, usa el ratón para cablear una conexión entre los puntos azules y rojos. Asegúrate que exactamente un punto rojo se conecta con cualquier número de puntos azules. Sólo el uso de salidas de tres estados hace posible cambiar esta regla e interconectar varios puntos rojos. Si se han dibujado todos los cables, el circuito estará completo.

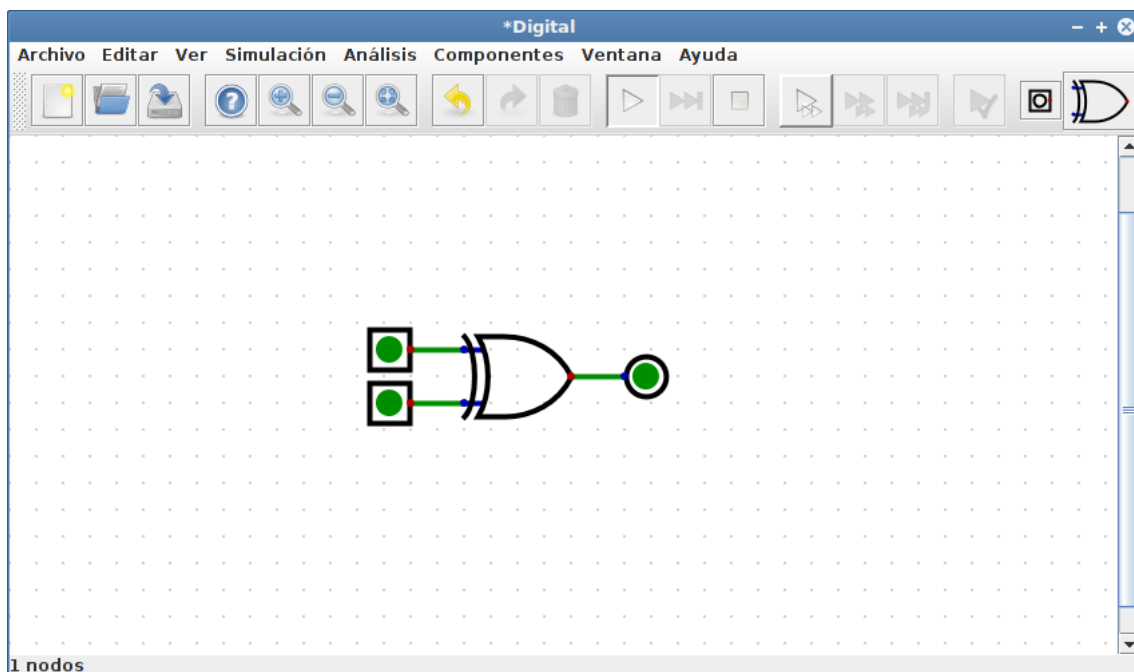


Cuando la simulación empieza, se puede interaccionar con el circuito. La simulación se pondrá en marcha con el botón correspondiente de la barra de herramientas. Después de empezar la simulación, el color de los cables cambiará, y las entradas y salidas se verán ahora rellenas. El color verde brillante indicará un '1' lógico y el verde oscuro un '0' lógico. En la figura de arriba, todos los cables tienen valor '0'.

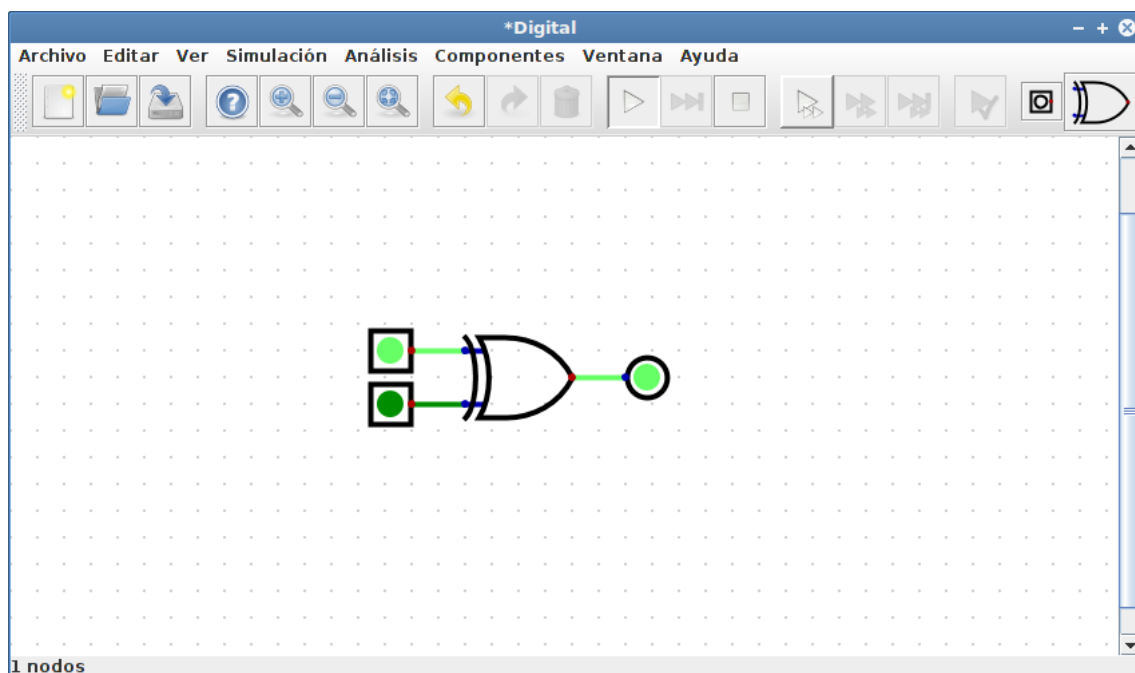

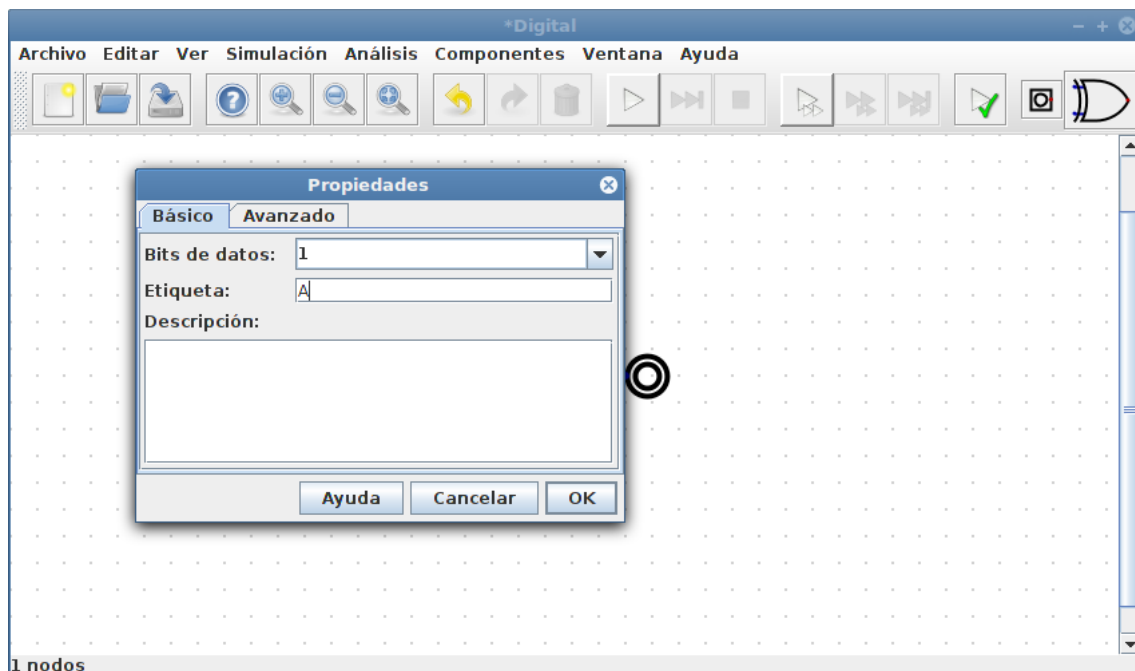
Haciendo clic con el ratón podremos cambiar los valores de las entradas. Puesto que la simulación está ahora activa, la salida cambia de acuerdo con lo que haya en las entradas. El circuito se comporta como una puerta OR-Exclusiva, como esperábamos.



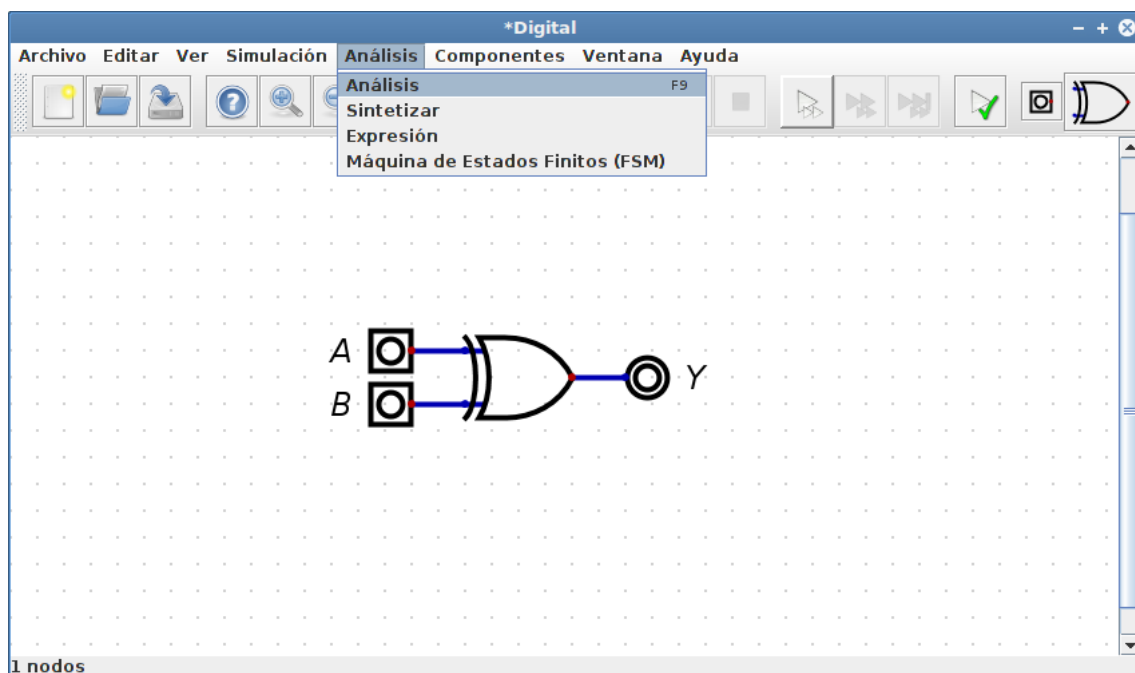
Para seguir trabajando con el circuito tendremos que parar la simulación. La forma más sencilla es con el botón "Para la simulación" que está en la barra de herramientas. Haciendo clic derecho con el ratón abriremos un diálogo que muestra las propiedades del componente. Con esto, por ejemplo, podremos fijar la etiqueta 'A' para la primera entrada.



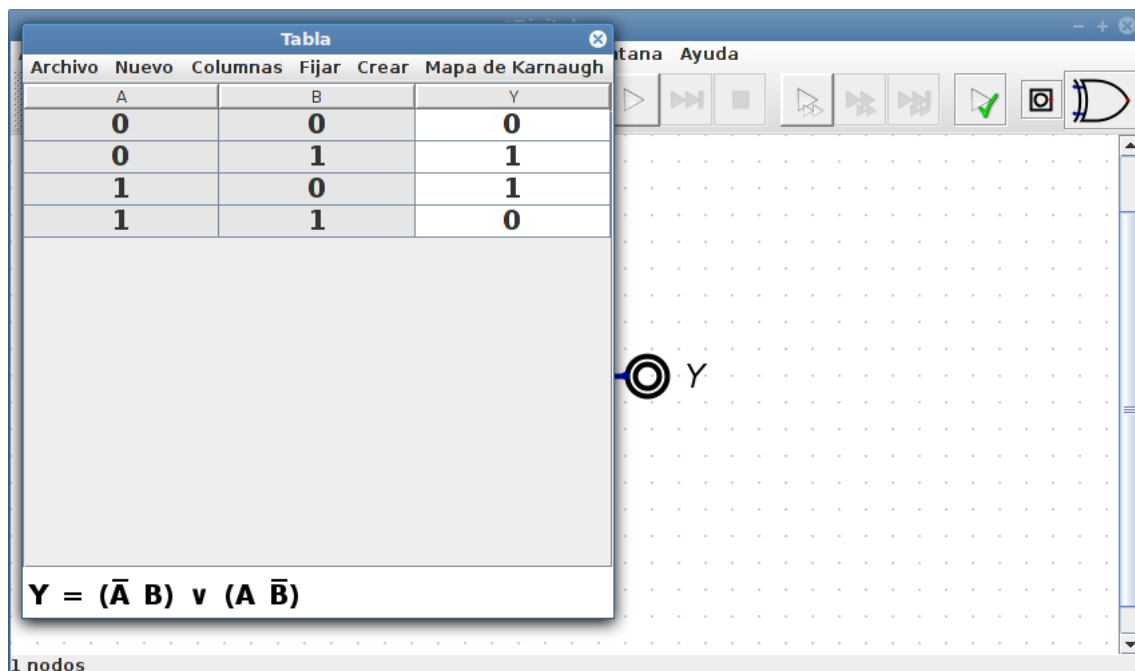
De este modo, las etiquetas que queden podrán configurarse adecuadamente. El menú *Análisis* contiene un comando (*Análisis*) que hace una análisis de nuestro circuito. Sin embargo, lo hará sólo si todas las entradas y salidas están correctamente etiquetadas.



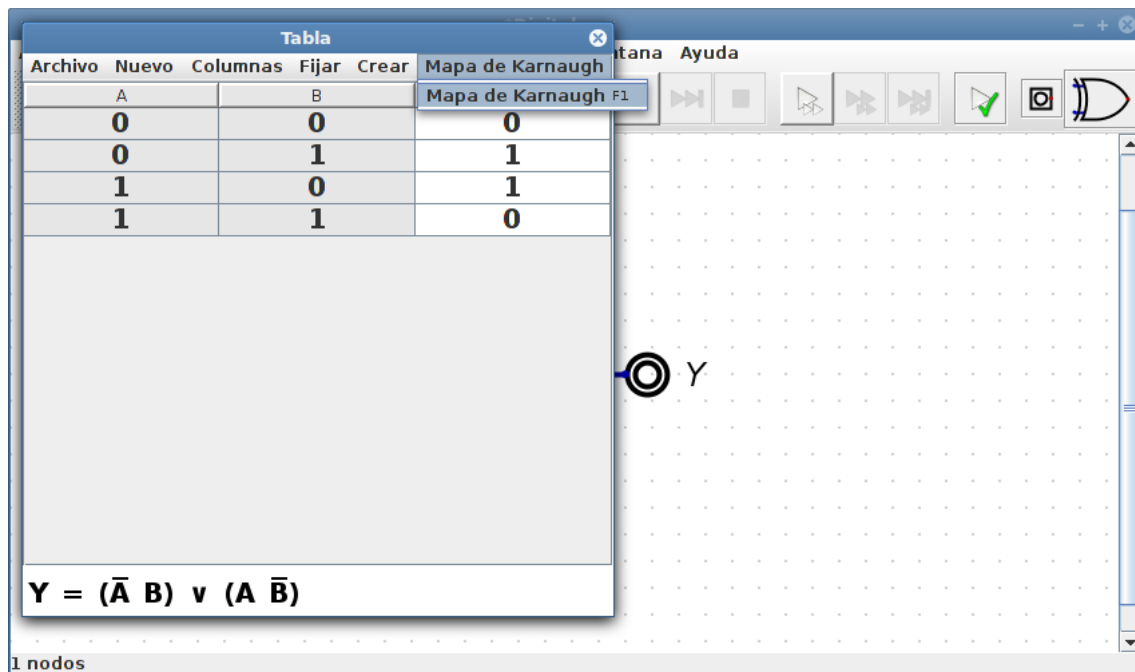La tabla de verdad del circuito simulado aparece en una nueva ventana. Bajo la tabla se puede encontrar la expresión algebraica asociada al circuito. Si hay varias expresiones algebraicas alternativas, se abrirá una ventana que muestra todas las expresiones.



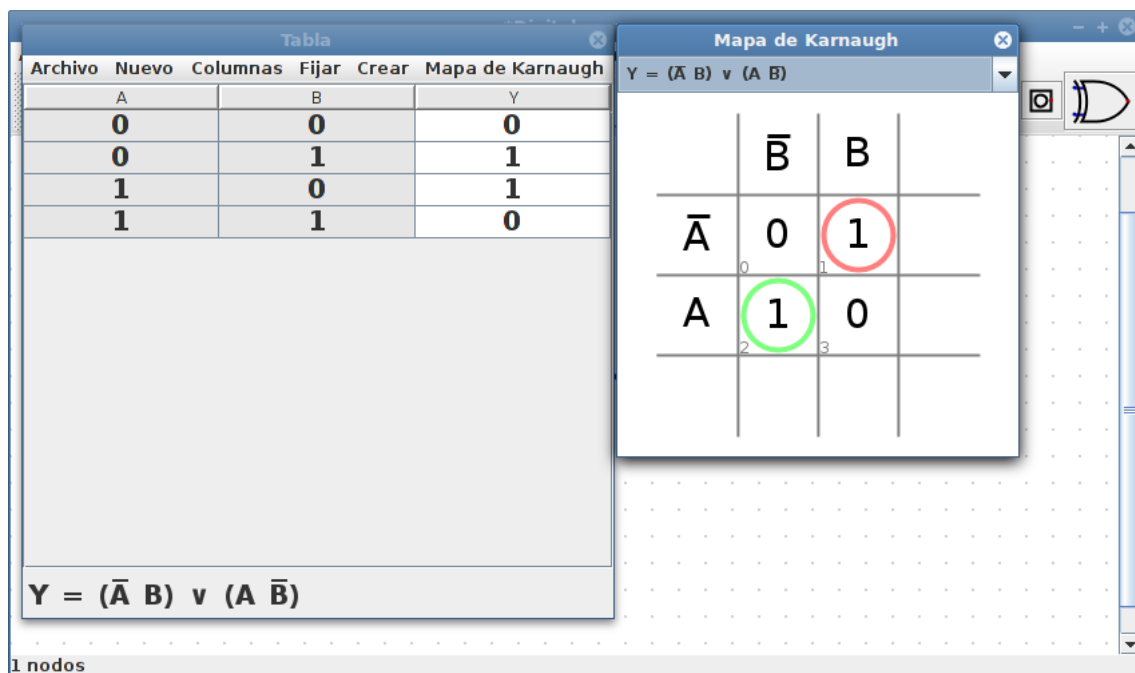El diálogo de tabla tiene la menú entrada *Mapa de Karnaugh* en su menú principal. Esto permite mostrar la tabla de verdad como un mapa de Karnaugh.



En la parte superior de este diálogo hay una lista desplegable que permite la selección de la expresión. De esta forma puedes, por ejemplo, mostrar cómo pueden aparecer diferentes expresiones algebraicas para la misma función. Sin embargo, en este ejemplo hay una sola expresión mínima. La tabla de verdad puede modificarse también haciendo clic en el mapa de Karnaugh.

1.3. Cables

Todos los componentes tienen que estar conectados mediante cables. No es posible conectar dos componentes poniendo uno al lado del otro.


Además, sólo hay conexiones entre el punto final de un cable y un componente. Si un pin del componente se coloca en medio de un cable, no habrá conexión entre el componente y el cable. Por tanto, un cable debe terminar en cada pin que vaya a conectar. Incluso si se utiliza el componente "Túnel", tiene que haber un cable entre el pin y el componente "Túnel".

Para mover un componente, tiene que seleccionarse con la herramienta de selección rectangular, incluyendo los cables que tenga conectados. Para mover un componente sin los cables que tiene conectados, basta con seleccionar el componente haciendo clic sobre él (y quedará "pegado" al puntero del ratón).


Con CTRL-clic, un trozo de cable puede seleccionarse para moverlo o borrarlo. Si la tecla D se presiona al dibujar un cable, podrá dibujarse un segmento diagonal. La tecla S permite dividir un segmento en dos. Para hacer esto, pon el puntero del ratón sobre dicho segmento y pulsa la letra. Desplázate hasta donde desees.

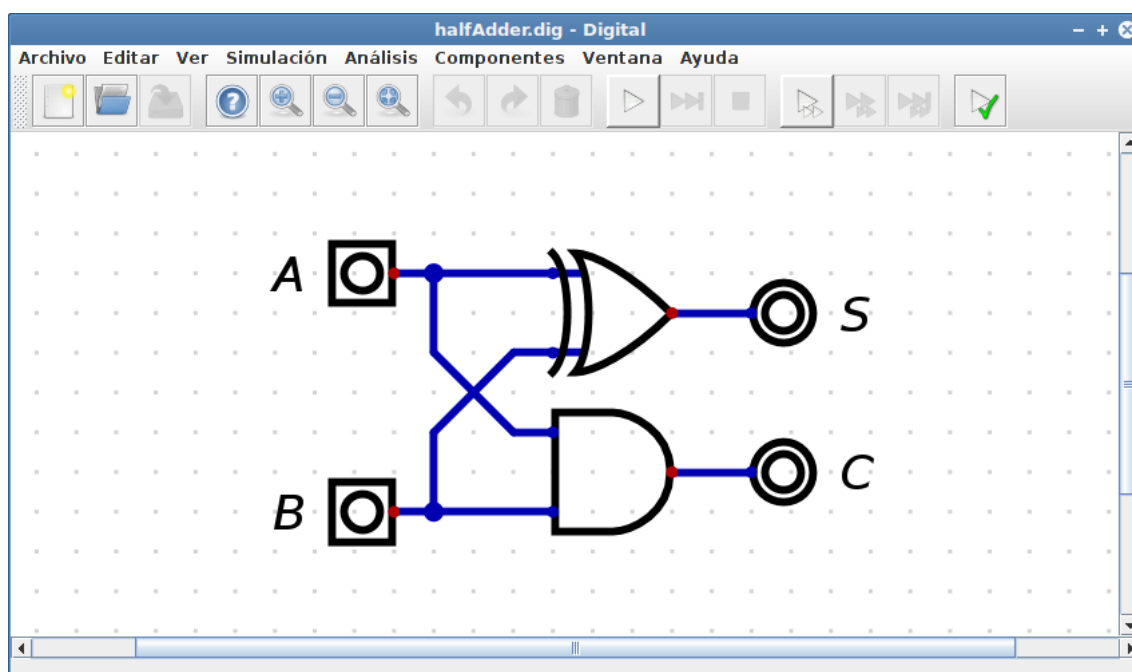1.4. Diseño jerárquico


Si hay que diseñar un circuito complejo, esto puede hacerse bastante complicado. Para seguir la pista a las diferentes partes de un circuito, éstas pueden diseñarse en diferentes archivos. Esto permite también usar un "subcircuito", que ya se creó para una finalidad, varias veces en sucesivos circuitos. Esta forma de trabajar ofrece también la ventaja de que los archivos se pueden almacenar de forma independiente en un sistema de control de versiones y los cambios se pueden rastrear.



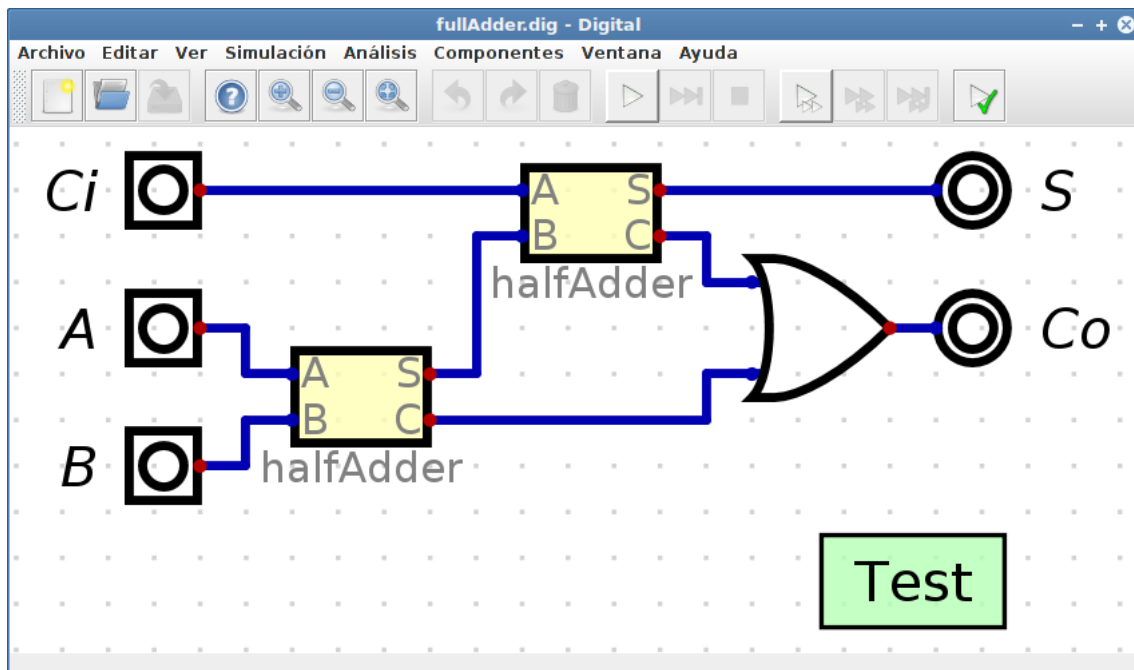
Como ejemplo, consideremos un sumador de 4 bits: primero construimos un semisumador. Éste consiste en una puerta XOR y una puerta AND. La suma de los dos bits 'A' y 'B' va a las salidas 'S' y 'C'. El circuito se almacena en el archivo *halfAdder.dig*.




El sumador completo se puede construir a partir de dos semisumadores. Para ello, creamos un nuevo archivo vacío y lo guardamos como *fullAdder.dig* en la misma carpeta que el semisumador. Entonces el semisumador se puede añadir al nuevo circuito a través del menú *Componentes* → *Personalizado*. El orden de los pines en el encapsulado del semisumador puede ser reorganizado en el sumador en el menú *Editar* → *Ordenar las entradas* o *Editar* → *Ordenar las salidas*. El sumador completo suma los tres bits, 'A', 'B' y 'Ci', y da la suma por las salidas 'S' y 'Co'.

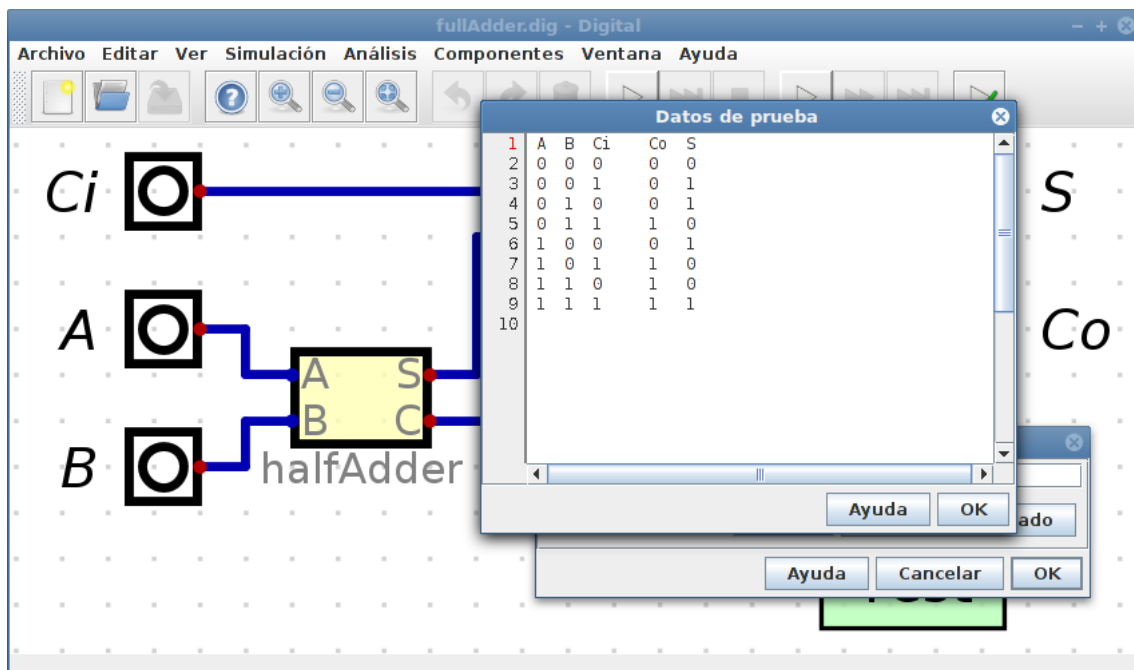

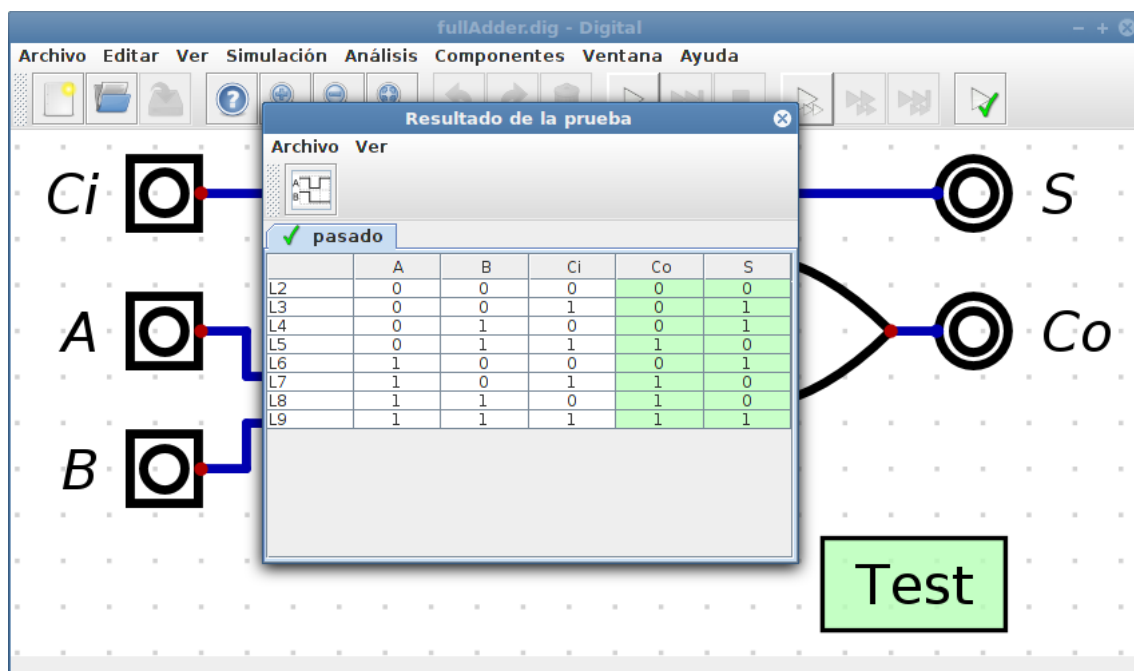
Para probar el correcto funcionamiento del sumador completo, deberíamos añadir un caso de prueba. En éste, se almacena una tabla de verdad que debería cubrir todos los posibles estados del circuito. Así puede automáticamente comprobarse si se cumple.



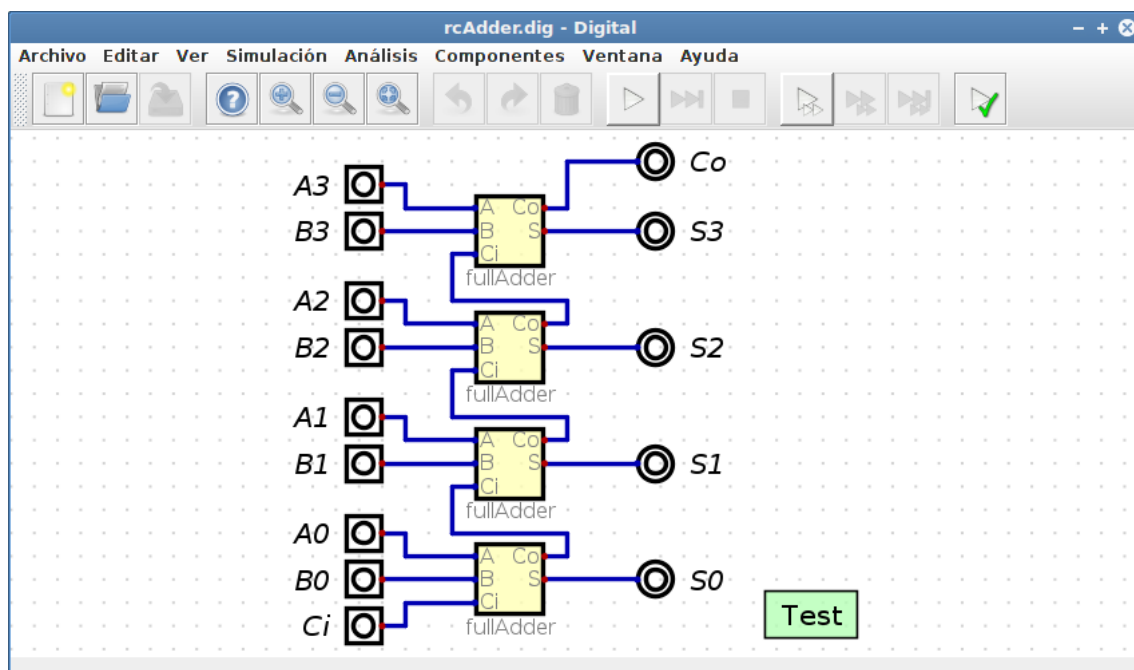Los casos de prueba pueden ejecutarse a través del editor de casos de prueba o el botón casos de prueba de la barra de herramientas. Las celdas destacadas en verde indican que la salida del circuito encaja en la tabla de verdad que aparece en el caso de prueba.



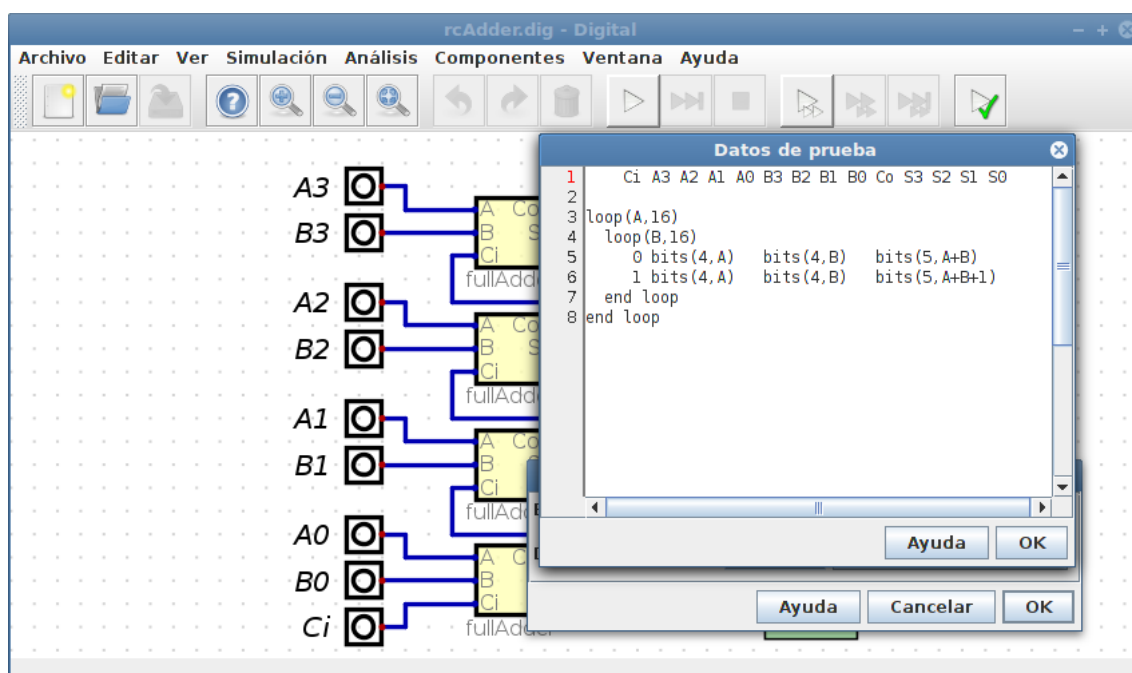Construido el sumador completo, pueden usarse varios para formar un sumador ripple-carry (sumador en cascada). En este caso, la salida de acarreo de una suma se usa como entrada de acarreo de la suma del siguiente bit, como hacemos habitualmente a mano. Este sumador de 4 bits debería ser probado, para lo que se introdujo el correspondiente caso de prueba.



Este caso de prueba realiza una comprobación al 100%, lo cual es posible sólo en circuitos relativamente sencillos: las 512 combinaciones de entrada se aplican al circuito, y se comprueba si la salida es la correcta. La primera línea muestra las señales de entrada y salida. Debajo se encuentran, en filas, los valores de entrada que se van a aplicar y los valores de salida que tienen que obtenerse, como en una tabla de verdad. En este ejemplo harían falta 512 líneas, lo cual convertiría la tarea en algo muy pesado y, muy probablemente, fuente de errores. Es más fácil y más seguro generar las líneas necesarias automáticamente. Para ello, se hace un barrido de las variables A y B , desde 0 hasta 15, y las respectivas parejas de valores se asignan a las entradas ' $A[n]$ ' y ' $B[n]$ '. Después se comprueba si el circuito da por salida $A+B$. Luego se hace la prueba con el bit de acarreo, en cuyo caso $A+B+1$ debe resaltarse. Los detalles de la sintaxis del caso de prueba se dan en el diálogo de ayuda.

Si un circuito se incrusta en otro, sólo el nombre del archivo del subcircuito se almacena en el circuito, no el circuito incrustado. Los archivos correspondientes de los subcircuitos deben encontrarse en el sistema de archivos en el momento de la simulación. Para soportar las diferentes formas de trabajo de los usuarios y evitar una gestión compleja de las rutas de importación, etc., se ha implementado una estrategia de importación poco habitual.

Sólo los nombres de los archivos de los circuitos incrustados se almacenan en los archivos de los circuitos, no la ruta completa. Si un archivo necesita ser abierto, se busca en todas las subcarpetas el archivo del nombre correspondiente. Si se encuentra un archivo adecuado, se importa. Este procedimiento depende sólo del nombre del archivo que se quiere leer, no de su ruta. Como consecuencia, aparecerá un mensaje de error si hay varios archivos con el mismo nombre en diferentes subcarpetas, porque habrán aparecido ambigüedades.

Por tanto, una estructura de proyecto adecuada podría ser la siguiente: - El circuito básico se localiza en una carpeta aparte. - Todos los circuitos importados deberán estar en la misma carpeta o subcarpetas. Todos los circuitos deberán tener diferentes nombres, para que no hay circuitos del mismo nombre en diferentes carpetas.

2. Simulación

2.1. Retardo de propagación

Durante la simulación, cada puerta lógica tiene un retardo de propagación. Cada componente de la biblioteca tiene el mismo retardo de propagación independientemente de su complejidad. La puerta AND por tanto tiene el mismo retardo de propagación que el multiplicador. La única excepción son los diodos, conmutadores y separadores, que se emplean para crear buses de datos. Estos componentes no tienen retraso de propagación.

Si fuera necesario simular una puerta con un retardo de propagación mayor (por ejemplo, en un multiplicador), habría que introducir un retraso de puerta en el circuito, justo tras la salida del multiplicador.

Si se incluye un circuito en otro ("padre"), el circuito incluido mantiene su comportamiento temporal. Así, que si se incluye un circuito complejo que tiene un retardo de propagación elevado debido a que las señales de entrada tienen que pasar tres puertas antes de alcanzar la salida, este comportamiento se mantendrá al incluir el circuito. No hay retardos adicionales introducidos como resultado de incluir un circuito. Si no todas las salidas de un circuito tienen el mismo retardo de propagación, esto se trasladará al circuito "padre". En general, incluir un circuito en otro no modifica su comportamiento temporal. Un circuito incrustado se comporta exactamente igual que si todos los componentes se hubieran insertado en el mismo nivel de circuito.

3. Análisis y síntesis de circuitos

Se puede analizar un circuito a través de la entrada del menú *Análisis*. Para circuitos puramente combinacionales, se generará una tabla de verdad, que podrá modificarse como se quiera. Tras la edición, se generará un nuevo circuito.

También se pueden analizar o generar circuitos secuenciales. En lugar de una simple tabla de verdad, se creará la llamada "tabla de transición de estados". De este modo, cada flip-flop aparece como entrada y como salida en la tabla de transición de estados. En esta tabla, al lado derecho, puede encontrarse el "estado siguiente", que ocurrirá tras la siguiente señal de reloj. Dicho estado dependerá del estado actual de los flip-flops (lo cual aparece a la izquierda de la tabla). Para que el análisis pueda realizarse, deberán nombrarse todos los flip-flops.

Se suele aplicar el siguiente criterio para nombrar los flip-flops: el estado siguiente de un bit de la derecha de la tabla se indicará con un subíndice 'n+1', El correspondiente estado actual se indicará con 'n'. Si hay un estado 'A', 'An' indica el estado actual, y 'An+1' indicará el estado siguiente. Si, en la tabla de verdad de la izquierda o de la derecha, hay señales presentes que siguen este patrón, se asumirá que es una tabla de transición de estados, y se generará un circuito secuencial en lugar de uno combinacional.

Debería destacarse que el circuito a analizar puede contener sólo elementos puramente combinacionales, además de los flip-flops D y JK. Si un flip-flop está hecho con puertas NOR, este circuito no se reconocerá como flip-flop y, por tanto, no es posible analizarlo así.

4. Hardware

4.1. GAL16v8 y GAL22v10

En el menú de creación de circuitos de la tabla de verdad encontramos la posibilidad de generar los llamados archivos JEDEC. Éste es un formato de archivo especial que describe el 'fuse map' de un PLD (autómata programable). Este archivo JEDEC puede escribirse en el PLD usando un programador especial. De momento, están soportados circuitos del tipo *GAL16v8* y *GAL22v10* o dispositivos compatibles con 'fuse map'.

4.2. ATF150xAS

Los chips de la familia *ATF150x* son simples CPLD con hasta 128 macroceldas. Están disponibles en un encapsulado PLCC, que les hace adecuados para ejercicios de laboratorio: si un circuito se rompe durante los ejercicios, puede ser sustituido fácilmente. Además, está disponible el *ATDH1150USB* un programador de bajo coste, fácil de usar. Este programador puede programar los chips *ATF150x* del sistema, usando un interfaz JTAG. Una placa de pruebas adecuada (*ATF15XX-DK3-U*) también está disponible. El software *ATMISP*, disponible en el sitio web de ATMEL/Microchip, se necesita para programar los chips.

Por desgracia, los detalles del 'fuse map' no son públicos, así que no hay ningún adaptador para este chip que pueda integrarse en Digital, como sí se puede con los chips *GAL16v8* y *GAL22v10*.

Por tanto, los adaptadores *fit150[x].exe* que proporciona ATMEL deben usarse. Estos programas crean un archivo *JEDEC* a partir de un adecuado archivo *TT2* que puede programarse en el chip. Digital comienza el adaptador automáticamente cada vez que se crea un archivo *TT2*. Para ello, la ruta a los adaptadores *fit150[n].exe* debe especificarse en los ajustes. El archivo *JEDEC* puede entonces ser abierto y programado directamente con *ATMISP*.

Por cuestiones legales, el adaptador *fit1502.exe* no se puede distribuir con Digital. Sin embargo, se puede encontrar en la carpeta *WinCupl\Fitters* después de instalar *WinCupl*. *WinCupl* está disponible en el sitio web de ATMEL/Microchip. En sistemas Linux, los adaptadores pueden ser ejecutados por Digital si *Wine* está instalado.

4.3. Exportación a VHDL o Verilog

Se puede exportar un circuito a VHDL o a Verilog. Se generará un archivo que contiene la descripción completa del circuito. El código VHDL generado fue probado con Xilinx Vivado y el simulador VHDL open source ghdl. El código Verilog se ha probado con el simulador de Verilog Icarus Verilog.

Si un circuito contiene casos de prueba, los datos se usarán para generar un módulo de estímulo (test bench) HDL. Esto puede emplearse para probar el correcto funcionamiento del circuito en una simulación HDL.

Pueden crearse ficheros adicionales que son necesarios para algunas tarjetas para funcionar. De momento sólo están soportadas las tarjetas BASYS3 y las Mimas Mimas y Mimas V2. Se crea un archivo de restricciones, que contendrá la asignación de pines. La descripción de los pines puede encontrarse en las datasheets de la placas y debe ser introducida como los números de pin para las entradas y las salidas.

En la placa BASYS3, si la frecuencia del reloj del circuito es baja, se integrará en el código HDL un divisor de frecuencia para dividir la frecuencia de la placa adecuadamente. Si la fre-

cuencia de reloj seleccionada supera los 4.7MHz, la unidad MMCM de la Artix-7 se empleará para la generación del reloj. Esto asegura que los recursos de la FPGA proporcionados por la distribución del reloj se emplean. Esto permite al procesador incluido correr a 20 MHz y si sabe hacerlo sin el multiplicador, es posible hacerlo a 30 MHz.

5. Formas personalizadas

Aunque Digital tiene algunas opciones que determinan el aspecto de un circuito cuando se incrusta en otro, en algunos casos puede ser útil usar una forma especial para un subcircuito. Un ejemplo es la representación de la ALU en el procesador incluido en los ejemplos. Este capítulo explica cómo crear una forma especial para un circuito.

Digital no tiene un editor para crear una forma especial. En su lugar, hay que dar un pequeño rodeo. Primero, el circuito al que se le va a representar por una forma especial deberá estar abierto. Después, se generará una plantilla SVG para él. En esta plantilla, el circuito se representará por un sencillo rectángulo. También contendrá todos los pines del circuito, representados con círculos azules (entradas) y rojos (salidas). Para ver qué círculo pertenece a cada pin, puedes mirar en el ID del círculo en las propiedades del objeto. Este ID tiene la forma *pin:[nombre]* o *pin+:[nombre]*. En el último caso, el pin tendrá una etiqueta si se reimporta a Digital. Si no quieres esa etiqueta, el + puede eliminarse.

Este archivo SVG puede ahora editarse. El programa más adecuado es Inkscape, que es open source y disponible gratis. Los pines pueden moverse libremente, pero se mueven al siguiente punto de la rejilla durante la reimportación.

Si se van a usar archivos SVG que ya existen, es más fácil abrir la plantilla que se creó y pegar el gráfico existente a la plantilla a través de Copiar&Pegar.

Si el archivo se había guardado, puede ser importado con Digital. Se lee el archivo y toda la información necesaria se extrae y se almacena en el circuito. Para usar el circuito más adelante, ya no se requiere el archivo SVG.

Un detalle final: SVR es un formato de archivo muy potente y flexible. Puede usarse para describir gráficos extremadamente complejos. El importador de Digital no puede importar todos los archivos SVG sin errores. Si un archivo no puede ser importado, o no tiene el aspecto deseado, habrá que seguir haciendo pruebas hasta conseguir el resultado deseado.

6. Preguntas habituales(FAQ)

¿Cómo se mueve un cable?

Selecciona uno de los terminales del cable con la selección rectangular. Luego mueve este punto usando el ratón. También puedes seleccionar un cable con CTRL + clic izquierdo.

¿Cómo se borra un cable?

Selecciona uno de los terminales del cable y pulsa *DEL* o hacer clic en el botón de la papelera (barra de herramientas). También puedes seleccionar un cable con CTRL + clic izquierdo.

¿Cómo mover un componente y todos sus cables?

Selecciona el componente con la herramienta de selección rectangular. La selección debe incluir el componente completo. Luego mueve el componente, incluyendo los cables, usando el ratón.

Hay un componente que no está conectado a un cable, incluso aunque los pines estén sobre el cable.

Un pin sólo se conecta a un cable si el cable tiene un punto terminal en el pin.

Si los nombres de los pines de un circuito son largos, los nombres no son legibles cuando el circuito se incrusta. ¿Qué puedo hacer?

La anchura del bloque puede aumentarse usando la opción del menú *Editar*→*Editar las propiedades del circuito*.

Los pines de un circuito incrustado tienen un orden que no es óptimo. ¿Cómo se modifica esto?

La secuencia se puede cambiar usando la entrada del menú *Editar*→*Ordenar las entradas* o *Editar*→*Ordenar las salidas*.

Cuando empieza la simulación, un cable se pone de color gris. ¿Qué significa esto?

Los colores verde claro y oscuro indican que el cable está en estado alto o bajo (respectivamente). Un cable gris indica que está en estado de alta impedancia.

Tengo una tabla de verdad. ¿Cómo calculo las expresiones booleanas mínimas?

En el menú *Análisis* selecciona la entrada *Sintetizar*. Luego introduce la tabla de verdad. Al pie de la ventana puedes encontrar la ecuación booleana que la satisface. Si introduces más de una variable dependiente, una nueva ventana se abre, en la que se muestran todas las expresiones booleanas.

He introducido una tabla de verdad, pero hay más de una expresión booleana. ¿Cuál es la correcta?

Al minimizar una expresión booleana pueden resultar varias expresiones que describen la misma función. Digital las muestra todas si vienen de la misma tabla. Puede haber diferencias dependiente de las condiciones "indiferentes" de la tabla de verdad.

Tengo una tabla de verdad. ¿Cómo creo un circuito que se corresponda con la tabla?

En el menú *Análisis* selecciona la entrada *Sintetizar*. Luego introduce la tabla de verdad. Puedes editar la tabla usando los menús *Nuevo* o *Añadir columnas*. En el menú *Crear* puedes crear un circuito usando la entrada *Circuito*.

¿Cómo se edita el nombre de una señal en la tabla de verdad?

Haz clic derecho con el ratón sobre el encabezado de la tabla para editarlo.

Tengo una expresión booleana. ¿Cómo se crea un circuito?

En el menú *Análisis* selecciona la entrada *Expresión*. Luego introduce la expresión.

¿Cómo se crea una tabla de verdad a partir de una expresión booleana?

En el menú *Análisis* selecciona la entrada *Expresión*. Luego introduce la expresión. Luego crea el circuito en el menú *Análisis* usa la entrada *Análisis* para crear la tabla de verdad.

¿Cómo se crea un archivo JEDEC a partir de un circuito dado?

En el menú *Análisis* selecciona la entrada *Análisis*. Luego, en el menú *Crear* de la nueva ventana que aparece, escoge el dispositivo adecuado en el submenú *Dispositivo*.

Cuando creo un archivo JEDEC, ¿cómo se asigna un número de pin a una señal concreta?

En las correspondientes entradas y salidas puedes colocar un número de pin en el diálogo de propiedades del mismo.

He creado un archivo JEDEC. ¿Cómo lo programo con un *GAL16v8* o *GAL22v10*?

Para programar tales chips necesitamos un programador de hardware especial.

7. Atajos de teclado

Space	Inicia o para la simulación.
F6	Abre el diálogo de tabla de medidas.
F7	Ejecuta hasta un Break
F8	Ejecuta casos de prueba
C	Paso de reloj sencillo (funciona sólo en una simulación en marcha y sólo si hay un único componente de reloj).
F9	Análisis del circuito
CTRL-A	Selecciona todo.
CTRL-X	Corta los componentes seleccionados al portapapeles.
CTRL-C	Copia los componentes seleccionados al portapapeles.
CTRL-V	Pega los componentes que haya en el portapapeles.
CTRL-D	Duplica la selección actual sin modificar el portapapeles.
R	Gira el componente.
L	Inserta de nuevo el último componente que se insertó.
CTRL-N	Nuevo circuito.
CTRL-O	Abre un circuito.
CTRL-S	Guarda el circuito.
CTRL-Z	Deshaz la última modificación.
CTRL-Y	Vuelve a hacer la última modificación que no se ha deshecho.
P	Programa un diodo o un FG-FET.
D	Dibujando un cable, permite dibujar en diagonal.
F	Dibujando una línea, cambia la orientación.
S	Divide un cable en dos.
ESC	Interrumpe la acción que esté en ejecución.
Del	Elimina los componentes seleccionados.
Backspace	Elimina los componentes seleccionados.
+	Incrementa el número de entradas del componente al que apunta el ratón.
-	Reduce el número de entradas del componente al que apunta el ratón.
CTRL +	Zoom adentro
CTRL -	Zoom afuera
F1	Ajusta la pantalla al tamaño del circuito
F5	Muestra u oculta el árbol de componentes

B Ajustes

Esto describe los ajustes del simulador disponibles

Ajustes

Los ajustes globales del simulador especifican, entre otras cosas, el idioma, los símbolos que se van a usar o las rutas de las herramientas externas.

Propiedades

- Usa las formas IEEE 91-1984

 - Usa las formas IEEE 91-1984 en lugar de formas rectangulares

- Idioma

 - Idioma de la interfaz. Sólo tendrá efecto tras reiniciar.

- Formato

 - Formato en pantalla de las expresiones.

- Vista árbol de componentes visible en el inicio

 - Marcado, la vista de árbol de componentes es visible en el inicio

- Mostrar rejilla

 - Muestra una rejilla en la ventana principal.

- Muestra el número de cables de un bus.

 - ATENCIÓN: el valor se actualiza sólo cuando empieza la simulación.

- No hay herramientas para componentes en el panel principal.

 - Si se marca, no se mostrarán herramientas para componentes en el panel principal.

 - Estas herramientas pueden ser molestas, por ejemplo, en una presentación.

- Consejos sobre la herramienta cable

 - Si está seleccionado, las líneas de resaltan cuando el ratón para sobre ellas.

- Usa los clics de ratón de MacOS.

 - Usa CTRL-clic en lugar de clic derecho.

- Biblioteca

 - Carpeta que contiene la biblioteca de subcircuitos predefinida. Contiene, por ejemplo, los componentes de la serie 74xx. También puedes añadir tus circuitos guardándolos en esta ubicación.

- Biblioteca Java

 - Archivo .jar con componentes adicionales implementado en Java.

- Adaptador ATF15xx

 - Ruta al adaptador para el ATF15xx. Introduce la carpeta que contiene el archivo fit15xx.exe proporcionado por Microchip (antigua ATMEL).

- ATMISP

 - Ruta al archivo ejecutable ATMISP.exe. Si se marca, el software ATMISP puede iniciarse automáticamente.

- GHDL

 - Ruta al archivo ejecutable de GHDL. Sólo es necesario si utilizas GHDL para simular componentes definidos con VHDL.

- iVerilog

 - Ruta a la carpeta de instalación de Icarus Verilog. Sólo es necesaria si quieres usar iVerilog para simular componentes definidos con Verilog.

Configuración de la toolchain

Se emplea para configurar la integración de una toolchain. Permite el arranque de herramientas externas, por ejemplo, programar una FPGA o similar.

Tamaño de la fuente de los menús

Tamaño de las fuentes usadas en el menú en % del tamaño por defecto

Use Equals-Key

Use the equal key instead of the plus key. This is always useful if the plus character is not a primary key, but the second assignment of the equals character, e.g. for an American or French keyboard layout.

Ajustes específicos del circuito

Los ajustes específicos del circuito afectan al comportamiento del circuito que está abierto. Así, por ejemplo, la forma que representa al circuito cuando se incrusta en otros. Estos ajustes se almacenan junto al circuito.

Propiedades

Anchura

Anchura del símbolo si el circuito se usa como componente en otro circuito.

Color del fondo

El color del fondo del circuito cuando se incrusta en otro circuito. No se emplea para empaquetados DIL.

Descripción

Breve descripción del elemento y su uso.

Modificación bloqueada

El circuito está bloqueado. Es posible configurar diodos y FGF-FETs.

Forma

La forma que se va a usar para la representación del circuito en un circuito incrustado. En el modo "Simple", las entradas se muestran a la izquierda y las salidas a la derecha de un rectángulo simple. Con "Diseño", la posición de las entradas y las salidas y su orientación en el circuito determinan la posición de los pines. En esta opción puede haber pines arriba o abajo también. Cuando se selecciona "Chip DIL", se empleará una máscara DIL para mostrar el circuito. El número de pines de las entradas y las salidas determinarán la posición de los pines en este caso.

Forma personalizada

Importación de un archivo SVG

Altura

Altura del símbolo si el circuito se emplea como componente en otro circuito.

Número de pines DIL

Número de pines. Cero indica que el número de pines se calcula automáticamente

Contenido de la ROM

Contenido de todas las ROMs empleadas.

Muestra valores medidos al comenzar la simulación

Cuando empieza la simulación, se muestra una tabla con los valores medidos

Mostrar la barra de medida al comienzo de la simulación

Cuando empieza la simulación, se muestra un gráfico con los valores medidos.

Muestra gráfica de medidas en el modo puerta única al comienzo de la simulación

Cuando comienza la simulación, se muestra un gráfico con los valores medidos en el modo paso de puerta

Precarga la memoria del programa al comienzo.

Cuando se simula un procesador que emplea una RAM como memoria del programa, es difícil iniciar este procesador, porque el contenido de la RAM está siempre inicializado con ceros al comienzo de la simulación. Este ajuste permite cargar los datos en la memoria del programa al comienzo. La memoria del programa en la simulación debe también estar marcada.

Archivo de programa


Archivo que debería cargarse en la memoria del programa al comienzo de la simulación.

El circuito es genérico

Permite crear un circuito genérico

C Componentes

1. Lógica

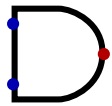

1.1. AND

Puerta AND. Devuelve un 1 sólo si todas las entradas son 1. Es también posible usar buses con varios bits como entradas y salidas. En tal caso, la AND se ejecuta bit a bit. Esto quiere decir que los bits de menor peso de todas las entradas se operan con la AND y forman el bit de menor peso de la salida. Lo mismo sucede con el bit 1, el bit 2, etc.

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

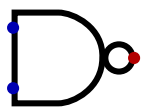Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.2. NAND

Combinación de AND y NOT. Devuelve 0 sólo si todas las entradas son 1. Si una de las entradas es 0, la salida es 1. Se pueden usar buses como entradas de varios bits. En este caso, la operación se aplica a cada bit de las entradas

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

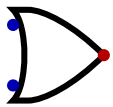Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.3. OR

Puerta OR. Devuelve un 1 si por lo menos una de las entradas vale 1. Si todas las entradas son 0, la salida es también 0. Es también posible usar buses con varios bits como entradas y salida. En ese caso, la OR se ejecuta bit a bit. Esto quiere decir que los bits de menor peso de las entradas están operados con una OR y el resultado es el bit de menor peso de la salida. Lo mismo sucede con el bit 1, el bit 2, etc.

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

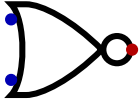Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.4. NOR

Combinación de OR y NOT. Devuelve un 0 si una de las entradas vale 1. Si todas las entradas son 0, la salida es 1. Es posible usar buses con varios bits por entrada. En tal caso, la operación se aplica a cada bit de las entradas.

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

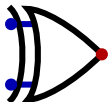Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.5. XOR

Si se usan dos entradas, la salida es 0 si las dos entradas son iguales. En otro caso, la salida estará a 1. Si se usan más de dos entradas, se comporta como XOR en cascada ($A \text{ XOR } B \text{ XOR } C = ((A \text{ XOR } B) \text{ XOR } C)$). También es posible usar buses con varios bits por entrada. En tal caso, la operación se aplica a cada bit de las entradas.

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

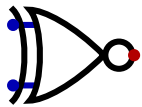Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.6. XNOR

Combinación de XOR y NOT. A las entradas se les hace una operación XOR, y el resultado se invierte. También es posible usar buses con varios bits por entrada. En tal caso, la operación se aplica a cada uno de los bits de entrada.

Entradas

In_1

1: valor de entrada para la operación lógica

In_2

2: valor de entrada para la operación lógica

Salidas

out

Devuelve el resultado de la operación lógica

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.7. NOT

Invierte el valor de la entrada. Convierte un 1 en un 0 y viceversa. También es posible usar un bus con varios bits por entrada. En tal caso, la operación se aplica a cada bit de las entradas.

Entradas

in

Entrada de la puerta NOT

Salidas

out

Valor de la entrada invertido

Propiedades

Bits de datos


Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Anchura de la forma

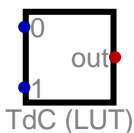Emplea una forma más ancha para visualizar la puerta.



1.8. Tabla de Consulta (LUT)

Extrae el valor de salida de una tabla de consulta. Esta puerta, por tanto, puede simular cualquier otra.

Entradas

0

Entrada 0. Esta entrada en combinación con todas las demás define la dirección del valor almacenado que se va a devolver

1

Entrada 1. Esta entrada en combinación con todas las demás define la dirección del valor almacenado que se va a devolver

Salidas

out

Devuelve el valor almacenado en la posición que indican las entradas.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de entradas

Cantidad de entradas usada. Cada entrada tiene que estar conectada.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Datos

Valores almacenados en este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

2. Entrada-Salida



2.1. Salida

Puede usarse para mostrar una señal de salida en un circuito. Este elemento también se usa para conectar un circuito con un circuito incrustado. En tal caso la conexión es bidireccional. También se usa para asignar un número de pin, si se genera código para un CPLD o una FPGA.

Entradas

in

Este valor se usa para la conexión de salida.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Descripción

Breve descripción del elemento y su uso.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Número de pin

Número de este pin. Se usa para la representación de un circuito como encapsulado DIL y la asignación de pines cuando se programa un CPLD. Si hay varios bits, todos los números de pines deben especificarse en una lista separada por comas.

Show in Measurement Graph

Shows the value in the measurement graph.



2.2. LED

Un LED puede usarse para visualizar un valor de salida de un bit. Se enciende si la entrada vale 1.

Entradas

in

Entrada del LED. El LED se enciende si la entrada está a 1.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Color

Color del elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Tamaño

Tamaño de la forma en el circuito.



2.3. Entrada

Puede usarse para controlar manualmente una señal de entrada de un circuito con el ratón. Este componente también se usa para conectar un circuito con otro incrustado. En este caso la conexión es bidireccional.

Salidas

out

Proporciona el valor de esta entrada

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Descripción

Breve descripción del elemento y su uso.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Por defecto

Este valor se fija si el circuito arranca. Una "Z" significa "estado de alta impedancia".

Es una entrada de tres estados

Si se marca, la entrada tendrá permitido estar en estado de alta impedancia. En un elemento de entrada, esto se permite si el estado de alta impedancia se fija como valor por defecto.

Salida no cero.

Evita la salida cero. Esto es especialmente útil cuando se configura circuitos de relés.
Se puede activar sólo si se permite una salida de alta impedancia.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Número de pin

Número de este pin. Se usa para la representación de un circuito como encapsulado DIL y la asignación de pines cuando se programa un CPLD. Si hay varios bits, todos los números de pines deben especificarse en una lista separada por comas.

Show in Measurement Graph

Shows the value in the measurement graph.



2.4. Señal de reloj

Señal de reloj. Es posible controlarla con un reloj en tiempo real. Dependiendo de la complejidad del circuito, la frecuencia que muestre el reloj puede ser menor que la seleccionada. Si la frecuencia supera los 50 Hz, la representación gráfica del circuito no se actualizará en cada ciclo de reloj por lo que los colores de los cables no se actualizarán. Si el reloj en tiempo real no se activa, el reloj puede ser controlado por clics de ratón. También se usa para asignar un número de pin, si se va a generar código para un CPLD o una FPGA.

Salidas

C

Conmuta entre 0 y 1 con la frecuencia de reloj seleccionada.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Iniciar el reloj de tiempo real

Si está habilitado, el reloj de simulación comienza cuando el circuito arranca

Frecuencia/Hz

La frecuencia en tiempo real empleada para el reloj real.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Número de pin

Número de este pin. Se usa para la representación de un circuito como encapsulado DIL y la asignación de pines cuando se programa un CPLD. Si hay varios bits, todos los números de pines deben especificarse en una lista separada por comas.



2.5. Pulsador

Pulsador simple que vuelve a su posición cuando se libera

Salidas

out
Señal de salida del botón

Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.
Activo a 0
Si se marca, la salida es baja si el componente está activo.
Controlar con el teclado
El botón se controla con el teclado. Para usar las flechas del teclado, usa ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA o DERECHA como etiquetas.
Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
Show in Measurement Graph
Shows the value in the measurement graph.



2.6. Interruptor DIP

Interruptor DIP simple, que puede dar 0 o 1 como salida.

Salidas

out
Valor de salida del interruptor

Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.
Descripción
Breve descripción del elemento y su uso.
Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
Salida alta
El valor de salida por defecto del conmutador DIP cuando empieza la simulación.

Texto

2.7. Texto

Muestra un texto en el circuito. No afecta a la simulación. El texto puede cambiarse en el diálogo de Propiedades

Propiedades

Descripción
Breve descripción del elemento y su uso.
Tamaño de fuente
Fija el tamaño de fuente que se usará para el texto.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Orientación

Posición del texto en coordenadas relativas.

Snap To Grid

If set, the component is aligned with the grid.



2.8. Sonda

Un valor medido puede verse en una gráfico o en una tabla de medidas. Este componente puede usarse para observar fácilmente valores de circuitos incrustados. No afecta a la simulación.

Entradas

in

El valor de la medida

Propiedades**Etiqueta**

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Show in Measurement Graph

Shows the value in the measurement graph.

3. Entrada-Salida - Más



3.1. LED RGB

Un LED RGB cuyo color se puede controlar con tres entradas. En cada una de ellas se conecta un canal para el color.

Entradas

R

Canal del color rojo

G

Canal del color verde

B

Canal del color azul

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



3.2. LED con dos conexiones

LED con dos conexiones, una para el ánodo y otra para el cátodo. El LED se enciende si el ánodo está conectado a 1 y el cátodo a 0.

Entradas

A

Ánodo del LED

C

Cátodo del LED

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Color

Color del elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



3.3. Button with LED

A simple push button which goes back to its original state when it is released. The push button has an LED which can be switched via an input signal.

Entradas

in

Input for controlling the LED.

Salidas

out

Señal de salida del botón

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Activo a 0

Si se marca, la salida es baja si el componente está activo.

Controlar con el teclado


El botón se controla con el teclado. Para usar las flechas del teclado, usa ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA o DERECHA como etiquetas.

Color

Color del elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

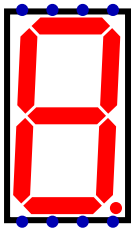

3.4. Display de 7 segmentos

Display de siete segmentos. Cada segmento tiene su propia entrada de control. Se numeran con las letras 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', en sentido dextrógiro, empezando por el segmento horizontal superior.

Entradas

a

Esta entrada controla el segmento 'a'.

b

Esta entrada controla el segmento 'b'.

c

Esta entrada controla el segmento 'c'.

d

Esta entrada controla el segmento 'd'.

e

Esta entrada controla el segmento 'e'.

f

Esta entrada controla el segmento 'f'.

g

Esta entrada controla el segmento 'g'.

dp

Esta entrada controla el punto decimal.

Propiedades

Color

Color del elemento.

Conexión común


Si está seleccionado, se simula la entrada de ánodo o cátodo común

Común

Tipo de conexión común.

Evitar el parpadeo

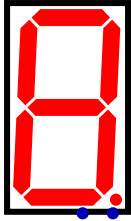No se puede incrementar la frecuencia tanto que desaparezca el parpadeo. Con esta opción puedes estabilizar el display manteniendo los ledes encendidos hasta que el cátodo común baje. Esto simula una frecuencia por encima de la frecuencia crítica de parpadeo.



3.5. Display de 7 segmentos hexadecimal

Display de 7 segmentos con una entrada hexadecimal de 4 bits.

Entradas

d

El valor en esta entrada se visualiza en el display.

dp

Esta entrada controla el punto decimal.

Propiedades

Color

Color del elemento.

Tamaño

Tamaño de la forma en el circuito.



3.6. Display de 16 segmentos

La entrada de LED tiene 16 bits, que controlan los segmentos. La segunda entrada controla el punto decimal.

Entradas

led

Bus de 16 bits para controlar los ledes.

dp

Esta entrada controla el punto decimal

Propiedades

Color

Color del elemento.

Tamaño

Tamaño de la forma en el circuito.



Matriz de ledes

3.7. Matriz de ledes

Matriz de ledes. Los ledes se muestran en una ventana aparte. Los ledes de una columna del display se controlan mediante una expresión de datos. En la otra entrada, se selecciona la columna actual. Por tanto, se hace una representación multiplexada. Los ledes se pueden encender indefinidamente en la simulación para evitar el parpadeo.

Entradas**r-data**

El estado de la fila de una columna de ledes. Cada bit de esta expresión representa el estado de una fila de la columna actual.

c-addr

El número de la columna actual cuyo estado actual está visible en la otra entrada.

Propiedades**Etiqueta**

Nombre de este elemento.

Filas

Especifica el número de filas indicando el número de bits de la palabra que la designa.

Bits de dirección de las columnas

Direcciona columnas individuales. Tres bits indican ocho columnas.

Color

Color del elemento.

Evitar el parpadeo

No se puede incrementar la frecuencia tanto que desaparezca el parpadeo. Con esta opción puedes estabilizar el display manteniendo los ledes encendidos hasta que el cátodo común baje. Esto simula una frecuencia por encima de la frecuencia crítica de parpadeo.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

**3.8. Bombilla**


La bombilla tiene dos conexiones. Si la atraviesa corriente, se enciende. La dirección de la corriente no importa. La bombilla se enciende cuando las entradas tienen diferente valor. Por tanto, se comporta igual que una puerta XOR

Entradas

- A
Conector A
- B
Conector B

Propiedades


- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Color
Color del elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.

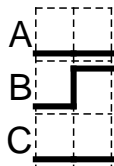**3.9. Gráfica de datos**

Muestra un dibujo de los datos dentro del panel del circuito. Pueden dibujarse ciclos de reloj completos o cambios en puertas simples. No afecta a la simulación.

Propiedades

- Mostrar pasos de puerta individual
Muestra todos los pasos de puerta simple en el gráfico.
- Número máximo de pasos que mostrar
Máximo número de valores almacenados. Si el máximo se alcanza, se descartan los valores más viejos.
- Snap To Grid
If set, the component is aligned with the grid.

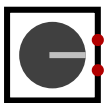**3.10. Encoder rotatorio**

Mando rotatorio con un encoder rotatorio. Se usa para detectar giros.

Salidas

- A
Señal A del encoder
- B
Señal B del encoder


Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

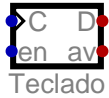

3.11. Teclado

Teclado que puede usarse para introducir texto. Este componente almacena la entrada, que puede leerse posteriormente. Una ventana aparte se abre para escribir el texto

Entradas

C

Reloj. Un flanco de subida elimina el último carácter de la memoria.

en

Si está alto, la salida D está activa y sale un carácter. También habilita la entrada de reloj.

Salidas

D

El último carácter escrito, o cero si no hay ningún carácter disponible.

av

Esta salida indica que hay caracteres disponibles. Se puede usar para disparar una interrupción.

Propiedades

Etiqueta


Nombre de este elemento.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

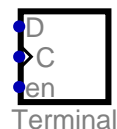

3.12. Terminal


Puedes escribir caracteres ASCII en el terminal. El terminal abre su propia ventana para visualizar la salida.

Entradas

- D
El dato que se va a escribir en la terminal.
- C
Reloj. Un flanco de subida escribe el valor de la entrada en la terminal.
en
Un 1 en esta entrada habilita la entrada de reloj.

Propiedades

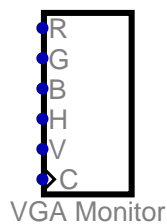- Caracteres por línea
Número de caracteres mostrados en una línea.
- Líneas
Número de líneas que se mostrarán.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



3.13. VGA Monitor

Analyzes the incoming video signals and displays the corresponding graphic. Since the simulation cannot run in real time, the pixel clock is required in addition to the video signals.

Entradas

- R
The red color component
- G
The green color component
- B
The blue color component
- H
The horizontal synchronization signal
- V
The vertical synchronization signal
- C
The pixel clock

Propiedades

- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



3.14. MIDI

Usa el MIDI del sistema para tocar notas.

Entradas

N

Nota

V

Volumen

OnOff

Si está activo, funcionará al presionar una tecla del teclado. Si no está activo, funcionará al liberar la tecla.

en

Habilita el componente

C

Reloj

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Canal MIDI

Selecciona el canal MIDI que se va a usar.

Instrumento MIDI

Instrumento MIDI que se va a usar.

Permitir cambio en el programa

Añade una nueva entrada. Si esta entrada está a alto, el valor en la entrada N se usará para cambiar el programa (instrumento).

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

4. Cables



4.1. Tierra

Conexión a tierra. La salida es siempre cero.

Salidas

out

La salida siempre devuelve 0.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



4.2. Fuente de tensión

Conexión a la fuente de tensión. La salida es siempre 1.

Salidas

out

Esta salida siempre devuelve 1.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

1•

4.3. Valor constante

Componente que devuelve un valor dado como simple constante. El valor puede fijarse en el diálogo de propiedades.

Salidas

out

Devuelve el valor dado como constante.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Valor

Valor de la constante.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.



4.4. Túnel

Conecta componentes sin cable. Todos los elementos "túnel" que tengan el mismo nombre de red están conectados entre sí. Funciona sólo localmente, por lo que no es posible conectar diferentes circuitos.

Entradas

in

Conexión al túnel

Propiedades

Nombre de la red

Todas las redes con el mismo nombre están conectadas entre sí.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



4.5. Divisor

Divide o crea un haz de cables o un bus de datos con más de un bit. Con un bus es posible, por ejemplo, generar conexiones de 16 bits sin tener que generar 16 cables individuales. Las 16 conexiones pueden agruparse en un cable. El divisor tiene una dirección, es decir, sólo puede transmitir señales en una dirección.

Entradas

0-3

Los bits de entrada 0-3

4-7

Los bits de entrada 4-7

Salidas

0-7

Los bits de salida 0-7

Propiedades

División de las entradas

Si, por ejemplo, tenemos cuatro bits, dos bits y otros dos más que se van a usar como entradas, esto puede configurarse con "4,2,2". El número indica la cantidad de bits. Por conveniencia, puede emplearse el asterisco: 16 bits puede configurarse con "[Bits]*[Número]" como "1*16". También es posible especificar los bits que se van a usar directamente en cualquier orden. Por ejemplo, "4-7,0-3" configura los bits 4-7 y 0-3. Esta notación permite cualquier disposición de los bits.

División de la salida

Si, por ejemplo, tenemos cuatro bits, dos bits y otros dos más van a emplearse como salidas, esto puede configurarse con "4,2,2". El número indica la cantidad de bits.

Por conveniencia, puede usarse también el asterisco: 16 bits puede configurarse con "[Bits]*[Número]" como "1*16". También es posible indicar los bits que se van a usar en cualquier orden. Por ejemplo, "4-7,0-3" configura los bits 4-7 y 0-3. Esta notación permite cualquier disposición de los bits. Los bits de salida pueden usarse varias veces: "0-7,1-6,4-7".

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.

Propagación

Configura la propagación de las entradas y salidas del circuito.

**4.6. Driver**

Un driver puede usarse para conectar un valor de señal a otro cable. El driver se controla por la entrada "sel". Si "sel" está bajo, la salida está en alta impedancia. Si "sel" está alto, la salida tomará el valor de la entrada.

Entradas

in

Valor de entrada del driver

sel

Pin para controlar el driver. Si su valor es 1, la entrada se propaga a la salida. Si el valor es 0, la salida estará en estado de alta impedancia.

Salidas

out

Si la entrada "sel" es 1, la entrada pasa a esta salida. Si la entrada "sel" es 0, esta salida estará en estado de alta impedancia.

Propiedades**Bits de datos**

Número de bits de datos empleados.

Cambia la posición del selector

Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



4.7. Driver, selector invertido

Un driver puede usarse para conectar una palabra de datos a otra línea. El driver se controla por la entrada "sel". Si "sel" está a 1, la salida estará en alta impedancia. Si "sel" está a 0, la salida contendrá el valor de la entrada.

Entradas

- in
Valor de entrada del driver.
- sel
Pin para controlar el driver. Si su valor es 0, la entrada se propaga a la salida. Si su valor es 1, la salida pasará a estado de alta impedancia.

Salidas

- out
Si la entrada "sel" es 1, la entrada pasa a esta salida. Si la entrada "sel" es 0, esta salida estará en estado de alta impedancia.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Cambia la posición del selector
Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



4.8. Retardo

Retarda la señal en función de un tiempo de propagación. Retarda una señal por un número ajustable de retardos de puertas. Todos los demás componentes de Digital tienen un retardo de puerta como retardo de propagación

Entradas

- in
Entrada de la señal que se va a retardar

Salidas

- out
La señal de entrada retrasada un tiempo de retardo de puerta

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.

Duración

Tiempo de demora en unidades de retraso de propagación de puertas.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



4.9. Resistencia pull-up

Si una red está en estado de alta impedancia, esta resistencia pone la red a alto. En otro caso, este componente no hace nada.

Salidas

out

Un "alto débil"

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



4.10. Resistencia pull-down

Si la red está en estado de alta impedancia, esta resistencia pone la red a masa. En otro caso, este componente no tiene efecto.

Salidas

out

Un "bajo débil"

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

5. Plexores



5.1. Multiplexor

Componente que usa el valor del pin de selección (sel) para decidir qué valor de entrada se propaga a la salida.

Entradas

sel

Esta entrada se emplea para seleccionar el dato de entrada que pasará a la salida.

in_0

El 0 dato de entrada del multiplexor.

in_1

El 1 dato de entrada del multiplexor.

Salidas

out

El valor de la entrada seleccionada.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de los bits del selector

Número de bits empleados para el selector de entrada.

Cambia la posición del selector

Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



5.2. Demultiplexor

Componente que puede enviar el valor de entrada a una cualquiera de varias salidas. Las otras salidas estarán fijadas al valor por defecto.

Entradas

sel

Este pin selecciona la salida que se va a emplear.

in

El valor de esta entrada se propagará a la salida de datos seleccionada.

Salidas

out_0

Salida de datos 0.

out_1

Salida de datos 1.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Número de los bits del selector

Número de bits empleados para el selector de entrada.

Cambia la posición del selector

Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.



5.3. Decodificador

Uno de los pines seleccionables es 1. Todas las demás salidas son 0.

Entradas

sel

Esta entrada selecciona la salida que está habilitada. La salida seleccionada está a 1. Todas las demás salidas están a 0.

Salidas

out_0

Salida 0. Esta salida es 1 si se selecciona mediante la entrada "sel"

out_1

Salida 1. Esta salida es 1 si se selecciona mediante la entrada "sel"

Propiedades

Número de los bits del selector

Número de bits empleados para el selector de entrada.

Cambia la posición del selector

Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



5.4. Selector de bit

Selecciona un bit de un bus de datos.

Entradas


- in
Bus de entrada
- sel
Esta entrada selecciona el bit

Salidas

- out
Bit seleccionado.

Propiedades

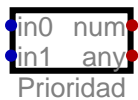- Número de los bits del selector
Número de bits empleados para el selector de entrada.
- Cambia la posición del selector
Esta opción te permite mover el pin del selector al otro lado del plexor.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



5.5. Codificador con prioridad

Si una de las entradas está activa, su número pasa a la salida. Si varias entradas están activas a la vez, el número más alto se pasa a la salida.

Entradas

- in0
La entrada 0 del codificador con prioridad.
- in1
La entrada 1 del codificador con prioridad.

Salidas


- num
Número de la entrada fijada
- any
Si esta entrada está activa, al menos una de las entradas está activa.

Propiedades

- Etiqueta
Nombre de este elemento.

Número de los bits del selector
 Número de bits empleados para el selector de entrada.
 Rotación
 Orientación del elemento en el circuito.

6. Flip-Flops

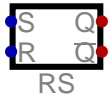

6.1. Flip-Flop RS

Componente para almacenar un bit. Dispone de las funciones "set" y "reset" para fijar o borrar el bit almacenado. Si ambas entradas valen 1, ambas salidas se pondrán a uno. Si ambas entradas se ponen a 0 a la vez, el estado final será indeterminado.

Entradas


S
 Entrada de Set
 R
 Entrada de Reset.

Salidas

Q
 Devuelve el valor almacenado.
 $\neg Q$
 Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

Etiqueta
 Nombre de este elemento.
 Salidas invertidas
 Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
 Rotación
 Orientación del elemento en el circuito.
 Mirror
 Mirrors the component in the circuit.
 Por defecto
 Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.
 Usar como valor de medida
 Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

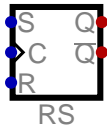

6.2. Flip-Flop RS con reloj

Componente para almacenar un bit. Permite a las funciones "set" y "reset" fijar o borrar el bote almacenado. Si ambas entradas (S,R) están a 1 en el flanco de subida del reloj, el estado final es indeterminado

Entradas


- S
La entrada de Set
- C
Entrada de reloj. Un flanco de subida inicia un cambio de estado.
- R
Entrada de Reset

Salidas

- Q
Devuelve el valor almacenado.
- $\neg Q$
Devuelve el ingreso del valor almacenado.

Propiedades

- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Mirror
Mirrors the component in the circuit.
- Por defecto
Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.
- Usar como valor de medida
Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

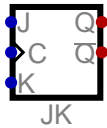

6.3. Flip-Flop JK

Puede almacenar ($J=K=0$), fijar ($J=1, K=0$), reiniciar ($J=0, K=1$) o invertir ($J=K=1$) el valor almacenado. El cambio de estado se produce sólo en un flanco de subida en la entrada de reloj.

Entradas


- J
Entrada Set del Flip-Flop
- C
Entrada de reloj. Un flanco de subida provoca un cambio de estado.
- K
Entrada de Reset del Flip-Flop

Salidas

- Q
Devuelve el valor almacenado.
- $\neg Q$
Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Mirror
Mirrors the component in the circuit.
- Por defecto
Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.
- Usar como valor de medida
Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

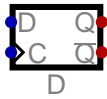

6.4. Flip-Flop tipo D

Componente empleado para almacenar un valor. El valor en el pin D se almacena en un flanco de subida del reloj en el pin C. La anchura del bit puede seleccionarse, permitiéndose almacenar múltiples bits.

Entradas

D

Entrada del bit que se va a almacenar.

C

Pin de reloj para almacenar un valor. El valor en la entrada D se almacena en un flanco de subida de este pin.

Salidas

Q

Devuelve el valor almacenado.

$\neg Q$

Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror


Mirrors the component in the circuit.

Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.

Usar como valor de medida

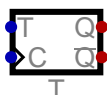Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.



6.5. Flip-Flop tipo T

Almacena un solo bit. Invierte el estado en un flanco de subida introducido por la entrada C.

Entradas

T

Habilita la función de conmutación.

C

Entrada de reloj. Un flanco de subida invierte la salida, si la entrada T está a 1.

Salidas

Q

Devuelve el valor almacenado.

$\neg Q$

Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Habilita la entrada

Si se marca, se dispondrá de una entrada de habilitación (T).

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror


Mirrors the component in the circuit.

Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.

Usar como valor de medida

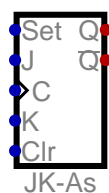Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.



6.6. Flip-Flop JK asíncrono

Tiene la posibilidad de almacenar ($J=K=0$), fijar ($J=1, K=0$), borrar ($J=0, K=1$) o conmutar ($J=K=1$) el valor almacenado. El cambio de estado tiene lugar sólo en un flanco de subida en la entrada de reloj C. Hay dos entradas adicionales que fijan el estado o lo reinician sin señal de reloj.

Entradas

Set

Set asíncrono. Un valor alto en esta entrada fija el Flip-Flop.

J

Entrada de Set del Flip-Flop

C

Entrada de reloj. Un flanco de subida provoca un cambio de estado.

K

Entrada de Reset del Flip-Flop.

Clr

Reset asíncrono. Un valor alto en esta entrada borra el Flip-Flop.

Salidas

Q

Devuelve el valor almacenado.

$\neg Q$

Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror


Mirrors the component in the circuit.

Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.

Usar como valor de medida

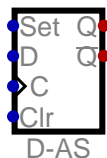Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.



6.7. Flip-Flop tipo D, asíncrono

Componente usado para almacenar un valor. El valor del pin D se almacena con un flanco de subida por el pin de reloj, C. Se puede seleccionar el tamaño de bit, lo cual permite almacenar varios bits.

Entradas

Set

Set asíncrono. Si está a 1, todos los bits almacenados valdrán 1.

D

Entrada del bit que se va a almacenar.

C

Pin de control para almacenar un bit. El bit de la entrada D se almacena en un flanco de subida de este pin.

Clr

Clear asíncrono. Si está a uno, todos los bits se ponen a 0.

Salidas

Q

Devuelve el valor almacenado.

$\neg Q$

Devuelve el inverso del valor almacenado.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror


Mirrors the component in the circuit.

Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.

Usar como valor de medida

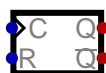Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.



Monoestable

6.8. Monoestable

El monoestable se activa con un flanco de subida en la entrada de reloj. Después de un tiempo de retardo que es configurable, el monoestable se borrará automáticamente. El monoestable se puede disparar varias veces. Se puede usar sólo si hay exactamente un componente reloj presente en el circuito. Este componente de reloj se usa como unidad de medida del tiempo de retardo.

Entradas

C

Entrada de reloj. Un flanco de subida activa el monoestable.

R

Entrada de Reset. Un valor alto borra el monoestable.

Salidas

Q

salida

$\neg Q$

salida invertida

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Anchura de pulso

La anchura de pulso se mide en ciclos de reloj.

Salidas invertidas

Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.


Por defecto

Este valor se fija si se inicia el circuito. En el demultiplexor, este valor se fija para las salidas no seleccionadas.

Usar como valor de medida

Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

7. Memorias - RAM

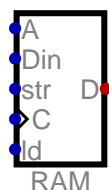

7.1. RAM, puertos separados

Módulo de RAM con entradas separadas para almacenamiento y salida para leer los datos almacenados.

Entradas


- A
Dirección desde la que leer o en la que escribir.
- Din
Datos que se van a almacenar en la RAM.
- str
Si esta entrada está a 1 y hay un flanco de subida del reloj, los datos se almacenan.
- C
Entrada de reloj
- Id
Si esta entrada está a 1, la salida está activa y los datos son visibles en la salida.

Salidas

- D
Pin de salida de datos.

Propiedades

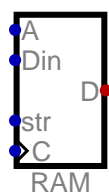- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Bits de dirección
Número de bits de dirección empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Formato de número
El formato se emplea para mostrar los números.
- Memoria del programa
Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.



7.2. Bloque de RAM, puertos separados

Módulo de RAM con entradas separadas para almacenamiento y salida para lectura de los datos almacenados. Esta RAM actualiza la salida sólo en un flanco de subida de la entrada de reloj. Esto permite el uso del bloque de RAM en una FPGA.

Entradas


- A
Dirección desde la que leer o en la que escribir.
- Din
Datos que van a almacenarse en la RAM.
- str
Los datos se guardan si esta salida está alta y hay un flanco de subida del reloj.
- C
Reloj de entrada.

Salidas

- D
Pin de salida de los datos.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Bits de dirección
Número de bits de dirección empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Memoria del programa
Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.

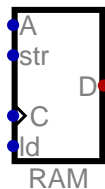**7.3. RAM, puerto bidireccional**

Módulo de RAM con un pin bidireccional para lectura y escritura de datos.

Entradas

- A
Dirección en la que leer y escribir.
- str
Si esta entrada está alta y hay un flanco de subida del reloj, el dato se almacena.
- C
Reloj
- Id
Si esta entrada está alta, la salida estará activa y el dato es visible en ella.

Salidas

D

Conexión bidireccional de datos.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación


Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Memoria del programa

Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.

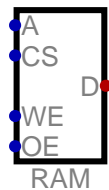**7.4. RAM, selecciona chip**

Módulo de RAM con conexión bidireccional para lectura y escritura de datos. Si la entrada CS está baja, el componente está deshabilitado. Esto permite construir una RAM más grande con RAMs más pequeñas y un decodificador de direcciones. El ciclo de escritura trabaja así: poniendo CS alto, el componente se selecciona. Un flanco de subida en WE bloquea la dirección, y el siguiente flanco de bajada en WE almacena el dato.

Entradas

A

Dirección en la que leer y escribir.

CS

Si esta entrada está alta, la RAM está habilitada. En otro caso la salida estará siempre en alta impedancia.

WE

Si está en alto, el dato se escribe en la RAM.

OE

Si esta entrada está en alto, el valor almacenado va a la salida.

Salidas

D

Conexión de datos bidireccional.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Salidas invertidas


Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Memoria del programa

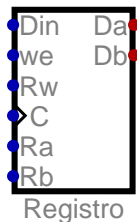Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.



7.5. Bloque de registro

Memoria con un puerto que permite escribir y dos puertos que permiten leer de la memoria simultáneamente. Puede usarse para implementar registros de procesadores. Dos registros pueden leerse simultáneamente y un tercero puede ser escrito.

Entradas

Din

Dato que se va a almacenar en el registro Rw.

we

Si esta entrada está alta y hay un flanco de subida del reloj, se almacena el dato.

Rw

Registro en el que se escriben los datos.

C

Reloj

Ra

Registro que es visible en el puerto a.

Rb

Registro que es visible en el puerto b.

Salidas

Da

Puerto de salida a

Db

Puerto de salida b

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



7.6. RAM, puerto dual

RAM con un puerto que permite escribir y leer desde ella, y un segundo puerto de sólo lectura. Este segundo puerto puede usarse para dar acceso a alguna lógica de gráficos al contenido de la memoria. De este modo, un procesador puede escribir en la RAM, y una lógica de gráficos puede leer de la RAM.

Entradas

str

Si esta entrada está alta y hay un flanco de subida del reloj, el dato se almacena.

C

Reloj

ld

Si esta entrada está alta, la salida estará activada, y el dato será visible en la salida 1D.

1A

Dirección en la que el puerto 1 es leído o escrito.

1Din

Dato que se va a almacenar en la RAM.

2A

Dirección empleada para leer por el puerto 2.

Salidas

1D

Puerto de salida 1

2D

Puerto de salida 2

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta


Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Memoria del programa

Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.

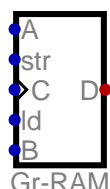**7.7. RAM gráfica**

Se emplea para mostrar un gráfico mapa de bits. Este componente se comporta como una RAM. Adicionalmente, muestra el contenido en una ventana gráfica. Cada píxel se representa por una dirección de memoria. El valor almacenado define el color del píxel, usando una paleta de color fija. Hay dos buffers de pantalla para soportar el paso de página. La entrada B selecciona el buffer que se muestra. Así, el tamaño total de memoria es $dx * dy * 2$ palabras. La paleta usada se organiza así: los índices 0-9 corresponden a los colores blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, cian, magenta, naranja y rosa. Los índices 32-63 mapean valores de gris y los índices 64-127 representan 64 valores de color, cada uno con dos bits por canal de color. Esto resulta en una paleta simple que puede ser direccionada con sólo 7 bits. Si la arquitectura soporta índices de 16 bits, desde el índice 0x8000, puede usarse un modo de alto color con 5 bits por canal de color lo cual permitirá 32768 colores.

Entradas

- A
Dirección en la que leer y escribir.
- str
Si esta entrada está alta y hay un flanco de subida del reloj, el dato se almacena.
- C
Reloj
- ld
Si esta entrada está alta, la salida se activa y el dato es visible en la salida.
- B
Selecciona el buffer de pantalla que se va a mostrar.

Salidas


- D
Conexión de datos bidireccional.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Anchura en píxeles
Anchura de la pantalla en píxeles.

Altura en píxeles
 Altura de la pantalla en píxeles.
 Rotación
 Orientación del elemento en el circuito.

8. Memorias - EEPROM

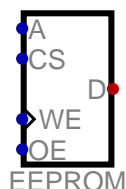

8.1. EEPROM

Módulo EEPROM con conexión bidireccional para lectura y escritura de datos. Si la entrada CS está a 0, el componente está deshabilitado. Los datos se almacenan como en una ROM. Así, se mantienen cuando la simulación finaliza y se reinicia. El ciclo de escritura trabaja así: colocamos CS a alto, y se selecciona el componente. Un flanco de subida en WE bloquea la dirección, y el siguiente flanco de bajada en WE almacena los datos.

Entradas

- A
Dirección en la que leer y escribir.
- CS
Si esta entrada está alta, la EEPROM está habilitada. En otro caso, la salida está siempre en alta impedancia.
- WE
Si está alta, el dato se escribe en la EEPROM.
- OE
Si esta entrada está alta, extrae el valor almacenado.

Salidas

- D
Entrada de datos bidireccional.

Propiedades


- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Bits de dirección
Número de bits de dirección empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Datos
Valores almacenados en este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Memoria del programa

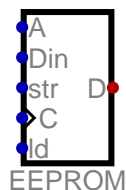Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.



8.2. EEPROM, puertos separados

Módulo EEPROM con entradas separadas para almacenamiento y salida para lectura de los datos almacenados.

Entradas

A

Dirección desde la que leer o en la que escribir

Din

Datos que se van a almacenar en la EEPROM.

str

Si esta entrada está alta y hay un flanco de subida del reloj el dato se almacena.

C

Entrada de reloj

Id

Si esta entrada está alta la salida estará activa y el dato es visible en la salida.

Salidas

D

Pin de salida de datos.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Datos

Valores almacenados en este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.


Formato de número

El formato se emplea para mostrar los números.

Memoria del programa

Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.

9. Memorias

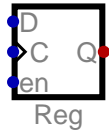

9.1. Registro

Componente para almacenar valores. El tamaño de bits de la palabra de datos puede escogerse. A diferencia de un FF tipo D, el registro proporciona una entrada que habilita al reloj.

Entradas


- D
Pin de entrada de la expresión que se va a almacenar
- C
Entrada de reloj. Un flanco de subida almacena el valor en el pin D.
- en
Pin de habilitación. Sólo se almacena un valor si este pin está a 1.

Salidas

- Q
Devuelve el valor almacenado.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Contador de programa
Hace de este registro un contador de programa El valor de este registro es devuelto al IDE ensamblador externo para marcar la línea actual de código durante la depuración.
- Usar como valor de medida
Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

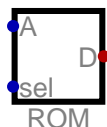

9.2. ROM

Elemento de memoria no volátil. Los datos almacenados pueden editarse en el diálogo de propiedades.

Entradas

A

Este pin define la dirección de la expresión que va a la salida.

sel

Si la entrada es alta, la salida está activada. Si está baja, la salida de datos está en estado de alta impedancia.

Salidas

D

La expresión seleccionada si la entrada "sel" está alta.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Bits de dirección

Número de bits de dirección empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Datos

Valores almacenados en este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Formato de número


El formato se emplea para mostrar los números.

Memoria del programa

Convierte a esta ROM a memoria de programa. Por ello podrá accederse a ella desde un IDE externo.

Recargar al iniciar el modelo

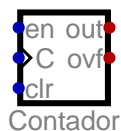Recarga el archivo HEX cada vez que el modelo se ejecuta.



9.3. Contador

Contador simple. La entrada de reloj incrementa el contador. Puede ser puesta a 0 con la entrada "clr". El número de bits del contador puede fijarse en el diálogo de propiedades.

Entradas


- en
Si se fija a 1, el contador está activo.
- C
Entrada de reloj. Un flanco de subida incrementa el contador.
- clr
Reset síncrono del contador si se fija a 1.

Salidas

- out
Devuelve el valor contado.
- ovf
Salida de overflow (desbordamiento). Este pin vale 1 si el contador llega a su valor máximo y en la entrada hay un 1.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Usar como valor de medida
Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

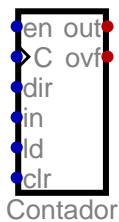

9.4. Contador con preset

Contador cuyo valor puede fijarse. Además, se pueden indicar el valor máximo y una dirección de conteo.

Entradas

- en
Si se fija a 1, el contador se habilita.
- C
Entrada de reloj. Un flanco de subida incrementa el contador.
- dir
Indica la dirección de conteo. Un "0" indica ascendente.
- in
Esta palabra de datos se almacena en el contador cuando "ld" está activo.
- ld
Si se fija, el valor que haya en "in" se almacenará en el contador en la siguiente señal de reloj.
- clr
Reset síncrono del contador si se fija a 1.


Salidas

- out
Devuelve el valor contado.
- ovf
Pin de overflow (desbordamiento). Se pone a 1 si la entrada "en" vale 1 y el contador alcanza el máximo valor contando ascendente o alcanza el 0 en cuenta descendente.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Valor máximo
Si se introduce un error, se utilizará el valor máximo (todos los bits serán uno).
- Salidas invertidas
Puedes seleccionar las entradas que estarán invertidas
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Usar como valor de medida
Si se marca, el valor es un valor de medida, y aparece en la tabla de datos y el gráfico. Además, debe especificarse una etiqueta que sirva como identificación del valor.

10. Aritmética

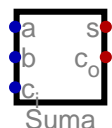

10.1. Sumador

Componente que hace sumas simples. Suma los dos valores enteros de las entradas "a" y "b" ($a+b$). El resultado será incrementado en uno si la entrada de acarreo (carry) está activa.

Entradas


- a
Primera entrada de la suma.
- b
Segunda entrada de la suma.
- c_i
Entrada de acarreo: si se fija, el resultado se incrementa en uno.

Salidas

- s
Resultado de la suma
- c_o
Salida de acarreo. Si se fija ha habido un desbordamiento.

Propiedades

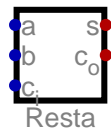- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



10.2. Restar

Componente para restas sencillas. Resta los números binarios de las entradas "a" y "b" (a-b). Si la entrada de acarreo vale 1, el resultado se disminuye en 1.

Entradas

- a
Entrada "a" para la resta.
- b
Entrada "b" para la resta.
- c_i
Entrada de acarreo: si está fijada el resultado se reduce en 1.

Salidas

- s
La salida devuelve el resultado de la diferencia.
- c_o
La salida devuelve 1 si ocurrió un desbordamiento.

Propiedades


- Etiqueta
Nombre de este elemento.

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

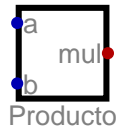

10.3. Multiplicar

Componente que multiplica. Multiplica los números enteros de las entradas "a" y "b".

Entradas

a

Entrada del factor "a"

b

Entrada del factor "b"

Salidas

mul

Salida para el resultado del producto.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Operación con signo


Si está seleccionado, la operación se hace con valores con signo (complemento a 2).

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

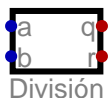

10.4. División

Componente que divide. Divide el entero de la entrada "a" entre el entero de la entrada "b". Si el divisor es cero, se divide por uno. Si la división lleva signo, el resto es siempre positivo.

Entradas

a

Dividendo

b

Divisor

Salidas

q
Cociente

r
Resto


Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.

Bits de datos
Número de bits de datos empleados.

Operación con signo
Si está seleccionado, la operación se hace con valores con signo (complemento a 2).

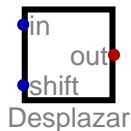Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



10.5. Registro de desplazamiento

Componente que desplaza bits. Desplaza el valor de entrada un número de bits dado por la entrada de "shift"

Entradas

in
Bits de entrada que se van a desplazar.

shift
Entrada con la anchura del desplazamiento

Salidas

out
Salida con el valor desplazado

Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.


Bits de datos
Número de bits de datos empleados.

La entrada de desplazamiento tiene signo
La entrada de desplazamiento tiene formato complemento a 2

Dirección
Fijar dirección.

Modo
Modo del registro de desplazamiento

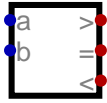Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



10.6. Comparador

Componente que compara valores de bits. Compara los números binarios de los pines "a" y "b" y fija las correspondientes salidas.

Entradas


- a
Entrada del valor "a"
- b
Entrada del valor "b"

Salidas

- >
Esta salida es 1 si la entrada "a" es mayor que la "b".
- =
Esta salida es 1 si la entrada "a" y "b" son iguales.
- <
Esta salida es 1 si la entrada "a" es menor que la "b"

Propiedades

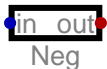- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Operación con signo
Si está seleccionado, la operación se hace con valores con signo (complemento a 2).
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



10.7. Negación

Negación en complemento a 2.

Entradas

- in
Entrada de la palabra de datos que se va a negar con complemento a 2

Salidas

- out
Devuelve el resultado de la negación con complemento a 2.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



10.8. Extensor de signo

Incrementa la anchura de bits de un valor manteniendo el signo. Si la entrada es un solo bit, este bit será la salida de todos los bits de salida.

Entradas

in

Valor de entrada. La amplitud del bit de entrada debe ser menor que la del bit de salida.

Salidas

out

Valor de entrada extendido. La amplitud del bit de entrada debe ser menor que la del bit de salida.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Introduce anchura de bit


El número de bits de salida debe ser mayor que el de bits de entrada.

Anchura del bit de salida

El número de bits de salida debe ser mayor que el de bits de entrada.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

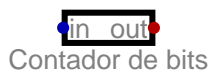

10.9. Contador de bits

Devuelve la cantidad de bits en el valor de entrada.

Entradas

in

Entrada en la que los bits se cuentan.

Salidas

out

Devuelve el número de bits.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

11. Interruptores



11.1. Conmutador

Conmutador simple. No hay retraso por puertas: un cambio de señal se propaga inmediatamente.

Salidas

A1

Una de las conexiones del conmutador.

B1

Una de las conexiones del conmutador.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Contar contactos

Cantidad de contactos disponibles

Cerrado

Fija el estado inicial del conmutador.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.

Switch behaves like an input

If the model is analyzed, the switch behaves like an input, where "open" corresponds to '0' and "closed" to '1'.



11.2. Conmutador de dos caminos


Conmutador de dos caminos. No hay retraso por puertas: un cambio de señal se propaga inmediatamente.

Salidas

- A1
Una de las conexiones del conmutador.
- B1
Una de las conexiones del conmutador.
- C1
Una de las conexiones del conmutador.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Contar contactos
Cantidad de contactos disponibles
- Rotación
Orientación del elemento en el circuito.
- Mirror
Mirrors the component in the circuit.

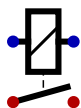**11.3. Relé**

Un relé es un conmutador que puede ser controlado por un electroimán. Si la corriente pasa por la bobina del electroimán, el conmutador se cierra o se abre. No hay diodo en antiparalelo, por lo que la dirección de la corriente no importa. El conmutador se activa si las entradas tienen diferentes valores. El relé se comporta igual a una puerta XOR.

Entradas

- in1
Una de las entradas de control del relé.
- in2
Una de las entradas de control del relé.

Salidas

- A1
Una de las conexiones del conmutador.
- B1
Una de las conexiones del conmutador.

Propiedades

- Bits de datos
Número de bits de datos empleados.
- Etiqueta
Nombre de este elemento.
- Contar contactos
Cantidad de contactos disponibles

El relé está normalmente cerrado.


Si se marca, el relé estará cerrado si la entrada es baja.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.

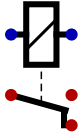

11.4. Relé de dos contactos

Un relé es un conmutador que puede ser controlado por un electroimán. Si la corriente pasa por la bobina del electroimán, el conmutador se cierra o se abre. No hay diodo en antiparalelo, por lo que la dirección de la corriente no importa. El conmutador se activa si las entradas tienen diferentes valores. El relé se comporta igual a una puerta XOR.

Entradas

in1

Una de las entradas para controlar el relé.

in2

Una de las entradas para controlar el relé.

Salidas

A1

Una de las conexiones del conmutador.

B1

Una de las conexiones del conmutador.

C1

Una de las conexiones del conmutador.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Contar contactos

Cantidad de contactos disponibles

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.



11.5. FET de canal P

FET de canal P. La base está conectada a la tensión positiva y el transistor es simulado sin diodo interno.

Entradas

G
Puerta

Salidas

S
Fuente
D
Drenaje

Propiedades

Bits de datos
Número de bits de datos empleados.

Unidireccional
Los transistores unidireccionales propagan una señal sólo de la fuente al drenaje. Son mucho más rápidos de simular que los bidireccionales. Puesto que no hay realimentación del drenaje a la fuente, los transistores no cortocircuitan cables al conducir. Este modo es necesario en algunos circuitos CMOS.

Etiqueta
Nombre de este elemento.

Rotación
Orientación del elemento en el circuito.

Mirror
Mirrors the component in the circuit.



11.6. FET de canal N

FET de canal N. La base está conectada a masa y el transistor se simula sin diodo interno.

Entradas

G
Puerta

Salidas

D
Drenaje
S
Fuente

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Unidireccional

Los transistores unidireccionales propagan una señal sólo de la fuente al drenaje. Son mucho más rápidos de simular que los bidireccionales. Puesto que no hay realimentación del drenaje a la fuente, los transistores no cortocircuitan cables al conducir. Este modo es necesario en algunos circuitos CMOS.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.



11.7. Fusible

Fusible usado para construir memorias programables una sola vez.

Salidas

out1

Una de las conexiones del conmutador.

out2

Una de las conexiones del conmutador.

Propiedades

Programado

Si se marca, el diodo estará "flotante" o "programado". En un FET de puerta flotante, ésta estará cargada. Puedes cambiar este ajuste con la tecla "p".

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



11.8. Diodo polarizado

Diodo unidireccional simplificado, usado para poner un cable a VDD. Se usa para implementar una puerta OR. Es necesario conectar una resistencia pull-down a la salida del diodo. En la simulación el diodo se comporta como una puerta con tres valores: Si la entrada está alta, la salida también está alta. En todos los otros casos (la entrada está baja o en alta impedancia) la salida está en alta impedancia. Así, dos diodos conectados en antiparalelo pueden mantenerse uno a otro en estado alto, lo cual no es posible con diodos reales. Éste es un diodo real: no hay pérdida de voltaje a través del diodo en polarización directa.

Entradas

in

Si la entrada es alta, la salida es también alta. En todos los otros casos la salida estará en alta impedancia.

Salidas

out

Si la entrada está en alto, la salida también está en alto. En todos los demás casos la salida estará en alta impedancia.

Propiedades**Programado**

Si se marca, el diodo estará "flotante" o "programado". En un FET de puerta flotante, ésta estará cargada. Puedes cambiar este ajuste con la tecla "p".

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

**11.9. Diodo a masa**

Diodo unidireccional simplificado, usado para poner un cable a masa. Se usa para implementar una puerta AND. Es necesario conectar una resistencia pull-up a la salida de los diodos. Si la entrada está baja, la salida estará baja. En los demás casos (entrada alta o alta impedancia) la salida estará en alta impedancia. Así dos diodos conectados en antiparalelo pueden mantenerse en estado bajo uno a otro, lo cual no es posible con diodos reales. Es un diodo ideal: no hay pérdida de voltaje en polarización directa.

Entradas

in

Si la entrada está baja, la salida también estará baja. En todos los demás casos la salida estará en alta impedancia.

Salidas

out

Si la entrada está baja, la salida también estará baja. En todos los demás casos la salida estará en alta impedancia.

Propiedades**Programado**

Si se marca, el diodo estará "flotante" o "programado". En un FET de puerta flotante, ésta estará cargada. Puedes cambiar este ajuste con la tecla "p".

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



11.10. FET de canal P de compuerta flotante

FET de canal P de compuerta flotante. La base está conectada a tierra y el transistor se simula sin diodo interno. Si hay carga almacenada en la puerta flotante, el FET no conduce, incluso si la puerta está a 0.

Entradas

G
Puerta

Salidas

S
Fuente
D
Drenaje

Propiedades

Bits de datos
Número de bits de datos empleados.

Etiqueta
Nombre de este elemento.

Programado
Si se marca, el diodo estará "flotante" o "programado". En un FET de puerta flotante, ésta estará cargada. Puedes cambiar este ajuste con la tecla "p".

Rotación
Orientación del elemento en el circuito.

Mirror
Mirrors the component in the circuit.



11.11. FET de canal N de compuerta flotante

FET de canal N de compuerta flotante.

Entradas

G
Puerta

Salidas

D
Drenaje
S
Fuente

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Programado

Si se marca, el diodo estará "flotante" o "programado". En un FET de puerta flotante, ésta estará cargada. Puedes cambiar este ajuste con la tecla "p".

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Mirror

Mirrors the component in the circuit.



11.12. Puerta de transmisión

Un puerta de transmisión real se construye sólo con dos transistores. Por tanto, se usa a menudo para ahorrar transistores durante la implementación en silicio.

Entradas

S

Entrada de control

$\neg S$

Entrada de control invertida

Salidas

A

Entrada A

B

Entrada B

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

12. Varios

Test

12.1. Caso de prueba

Describe un caso de prueba. Aquí puedes indicar el comportamiento de un circuito. Puede ser automáticamente comprobado si el comportamiento del circuito se corresponde con su descripción. Si no es así, se muestra un mensaje de error.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Datos de prueba

Descripción de los valores de prueba. Pueden encontrarse detalles de la sintaxis en el diálogo de ayuda del editor de datos de prueba.

Texto



12.2. Rectángulo

Muestra un rectángulo en el circuito. No afecta a la simulación. Si se usa un signo menos en el encabezado, éste se omite.

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Anchura

Anchura en unidades de rejilla

Altura

Altura en unidades de rejilla

Tamaño de fuente

Fija el tamaño de fuente que se usará para el texto.

Texto interior

Coloca texto dentro del rectángulo.

Texto al pie

Coloca texto al pie del rectángulo.

Texto a la derecha

Coloca texto a la derecha del rectángulo.

Snap To Grid

If set, the component is aligned with the grid.



12.3. Voltaje

No tiene función. Asegurar que VDD y GND estén conectados. Puede emplearse en circuitos 74xx para generar los pines para el suministro de corriente y comprobar el cableado correcto.

Entradas

VDD

¡Debe estar conectado a VDD!

GND

¡Debe estar conectado a GND!

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.



12.4. Divisor bidireccional

Puede usarse para buses de datos, y simplifica la construcción de módulos de memoria en encapsulado DIL, por lo que la implementación del bus de datos se simplifica.

Entradas

OE

Activo, el valor del terminal de datos D común se propaga a la salida de bits D[i]. En caso contrario, los bits D[i] se propagan a la salida común D.

Salidas

D

Conexión común de datos.

D0

Bit de datos 0 del divisor.

Propiedades

Bits de datos

Número de bits de datos empleados.

Rotación

Orientación del elemento en el circuito.

Propagación

Configura la propagación de las entradas y salidas del circuito.



12.5. Reset

La salida de este componente está alta durante la inicialización del circuito. Después de que el circuito se ha estabilizado, la salida pasa a bajo. Si la salida está invertida, se comporta al contrario.

Salidas

Reset
Salida de Reset.

Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.
salida invertida
Si se marca, la salida estará invertida.
Rotación
Orientación del elemento en el circuito.



12.6. Pausa

Si se usa este componente en el circuito, se habilita el botón "Ejecutar hasta un Break", entre "Iniciar" y "Parar". Este botón detiene el circuito hasta que se detecta un flanco de subida en la entrada de este componente. Este elemento puede usarse para depurar por el reloj el circuito hasta un punto de Break. También se puede implementar un comando BRK ensamblador. Esto permite ejecutar un programa hasta el siguiente comando BRK. Esta función sólo se puede usar si se desactiva el reloj en tiempo real.

Entradas

brk
Detiene la simulación rápida si se detecta un flanco de subida.

Propiedades

Etiqueta
Nombre de este elemento.
Habilitado
Habilita o deshabilita este componente.
Ciclos de tiempos muertos
Si dicha cantidad de ciclos se alcanza sin señal de pausa, se crea un error.
Rotación
Orientación del elemento en el circuito.

Async

12.7. Temporizador asíncrono

Permite la configuración del temporizado de un circuito secuencial asíncrono, como una tubería de Muller. El circuito debe empezar en un modo de paso de puerta única y debe poder alcanzar un estado estable en el inicio. El circuito secuencial puede ser iniciado interactivamente o con una puerta de reset. No se permite el uso de un componente de reloj en este modo.


Propiedades

Iniciar el reloj de tiempo real

Si está habilitado, el reloj de simulación comienza cuando el circuito arranca

Frecuencia/Hz

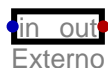La frecuencia en tiempo real empleada para el reloj real.



12.8. Externo

Componente que ejecuta un proceso externo para calcular una función lógica. Se usa para especificar el comportamiento de un componente con VHDL o Verilog. La simulación real del comportamiento debe hacerse con un simulador externo. De momento sólo el simulador GHDL para VHDL, e Icarus Verilog para Verilog son soportados.

Entradas

in

Salidas

out

Propiedades

Etiqueta

Nombre de este elemento.

Anchura

Anchura del símbolo si el circuito se usa como componente en otro circuito.

Entradas

Entradas del proceso externo. Es una lista de nombres de señales separadas por comas. Para cada nombre de señal, usando ":", puede indicarse el número de bits. Las entradas de un sumador de 8 bits podrían, por ejemplo, describirse como "a:8,b:8;C_in".

Salidas

Salidas de un proceso externo. Es una lista de nombres de señales separadas por comas. Para cada nombre de señal, usando ":", puede indicarse el número de bits. Las salidas de un sumador de 8 bits podrían describirse, por ejemplo, como "s:8,C_out".

Código del programa

Código del programa que va a ejecutar la aplicación externa.

Aplicación

Indica qué aplicación usar.

D Biblioteca

- 27c801:** 8 Mbit (1Mb x 8) UV EPROM
- 28c010:** 1-Megabit (128K x 8) Paged Parallel EEPROM; DATA Polling for End of Write Detection not implemented!
- 28c16:** 16K (2K x 8) Parallel EEPROM; DATA Polling for End of Write Detection not implemented!
- 28c64:** 64K (8K x 8) Parallel EEPROM; DATA Polling for End of Write Detection not implemented!
- 28c256:** 256K (32K x 8) Paged Parallel EEPROM; DATA Polling for End of Write Detection not implemented!
- 28c512:** 512K-Bit (64K x 8) CMOS Parallel EEPROM; DATA Polling for End of Write Detection not implemented!
- 7400:** quad 2-input NAND gate
- 7401:** quad 2-input NAND gate with open-collector outputs
- 7402:** quad 2-input NOR gate
- 7403:** quad 2-input NAND gate with open-collector outputs, different pinout than 7401
- 7404:** hex inverter
- 7405:** hex inverter, open-collector output
- 7406:** hex inverter buffer, open-collector output
- 7407:** hex buffer, open-collector output
- 7408:** quad 2-input AND gate
- 7409:** quad 2-input AND gate with open-collector outputs
- 7410:** triple 3-input NAND gate
- 7411:** triple 3-input AND gate
- 7412:** triple 3-input NAND gate with open-collector outputs
- 7413:** dual 4-input NAND gate, Schmitt trigger
- 7414:** hex inverter, Schmitt trigger
- 7415:** triple 3-input AND gate with open-collector outputs
- 7416:** hex inverter buffer, open-collector output, same as 7406
- 7417:** hex buffer, open-collector output, same as 7407
- 7420:** dual 4-input NAND gate
- 7421:** dual 4-input AND gate
- 7425:** dual 4-input NOR gate
- 7427:** triple 3-input NOR gate
- 7428:** quad 2-input NOR buffer
- 7430:** 8-input NAND gate
- 7432:** quad 2-input OR gate
- 7440:** dual 4-input NAND buffer
- 7442:** 4-line BCD to 10-line decimal decoder
- 7447:** BCD to 7-segment decoder, active low
- 7448:** BCD to 7-segment decoder, active high
- 7451:** 2-input/3-input AND-NOR gate
- 7454:** 2-3-2-3-line AND NOR gate
- 7455:** 2 wide 4-input AND-NOR gate
- 7458:** dual AND OR gate
- 7474:** dual D-flip-flop
- 7476:** dual J-K flip-flops with preset and clear
- 7480:** Gated Full Adder with Complementary Inputs and Complementary Sum Outputs
- 7483:** 4-bit binary full adder

7483Real: 4-bit binary full adder, real gates
7485: 4-bit comparator
7486: quad 2-input XOR gate
7489: 64-bit RAM
74107: dual J-K flip-flops with clear
74109: Dual J-NOT-K flip-flop with set and reset; positive-edge-trigger
74112: Dual J-K negative-edge-triggered flip-flop, clear and preset
74116: dual 4-bit D-type latches
74133: 13-input NAND gate
74138: 3-line to 8-line decoder/demultiplexer, inverted out
74139: dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer
74147: 10-line to 4-line priority encoder
74148: 8-line to 3-Line priority encoder
74150: 4-line to 16-line data selectors/multiplexers
74151: 3-line to 8-line data selectors/multiplexers
74153: dual 4-line to 1-line data selectors/multiplexers
74154: 4-line to 16-line decoders/demultiplexers
74157: quad 2-line to 1-line data selectors/multiplexers
74160: decimal synchronous counter, async clear
74161: hex synchronous counter, async clear
74162: decimal synchronous counter
74162Real: decimal synchronous counter, real gates
74163: hex synchronous counter
74164: 8-bit parallel-out serial shift register, asynchronous clear
74165: parallel-load 8-bit shift register
74166: 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
74173: quad 3-state D flip-flop with common clock and reset
74174: hex D-flip-flop
74181: 4-bit arithmetic logic unit
74182: look-ahead carry generator
74189: 64-Bit Random Access Memory with 3-STATE Outputs
74191: Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter
74198: 8-bit shift register
74238: 3-line to 8-line decoder/demultiplexer
74244: octal 3-state buffer/line driver/line receiver
74245: octal bus transceivers with 3-state outputs
74247: BCD to 7-segment decoder, active low, tails on 6 and 9
74248: BCD to 7-segment decoder, active high, tails on 6 and 9
74253: dual tri state 4-line to 1-line data selectors/multiplexers
74260: dual 5-input NOR gate
74266: quad 2-input XNOR gate
74273: octal D-type flip-flop with clear
74280: 9 bit Odd-Even Parity Generator-Checker
74283: 4-bit binary full adder, alternative pinning
74373: octal transparent latches
74374: octal positive-edge-triggered flip-flops
74382: 4-Bit Arithmetic Logic Unit
74540: octal buffer/line driver, inverted
74541: octal buffer/line driver
74590: 8-bit binary counter with tri-state output registers

74595: 8-Bit Shift Registers with 3-State Output Registers
74670: 3-state 4-by-4 Register File
74682: 8-bit digital comparator
74688: 8-bit identity comparator
74779: 8-Bit Bidirectional Binary Counter with 3-STATE Outputs
74804: hex 2-input NAND gate <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74as804b.pdf>
74805: hex 2-input NOR gate <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54as805b.pdf>
74808: hex 2-input AND gate <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54as808b.pdf>
74832: hex 2-input OR gate <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54as832b.pdf>
744075: triple 3-input OR gate
A623308A: 8K X 8 BIT CMOS SRAM
RAM32Bit: Ein 32-Bit-Speicher, der Bytezugriff ermöglicht und auch mit nicht ausgerichteten Speicheradressen umgehen kann.